

Embedded Systems / Eingebettete Systeme



BSc-Studiengang Informatik
Campus Minden

Matthias König



FH Bielefeld
University of
Applied Sciences

Teardown NEST 2

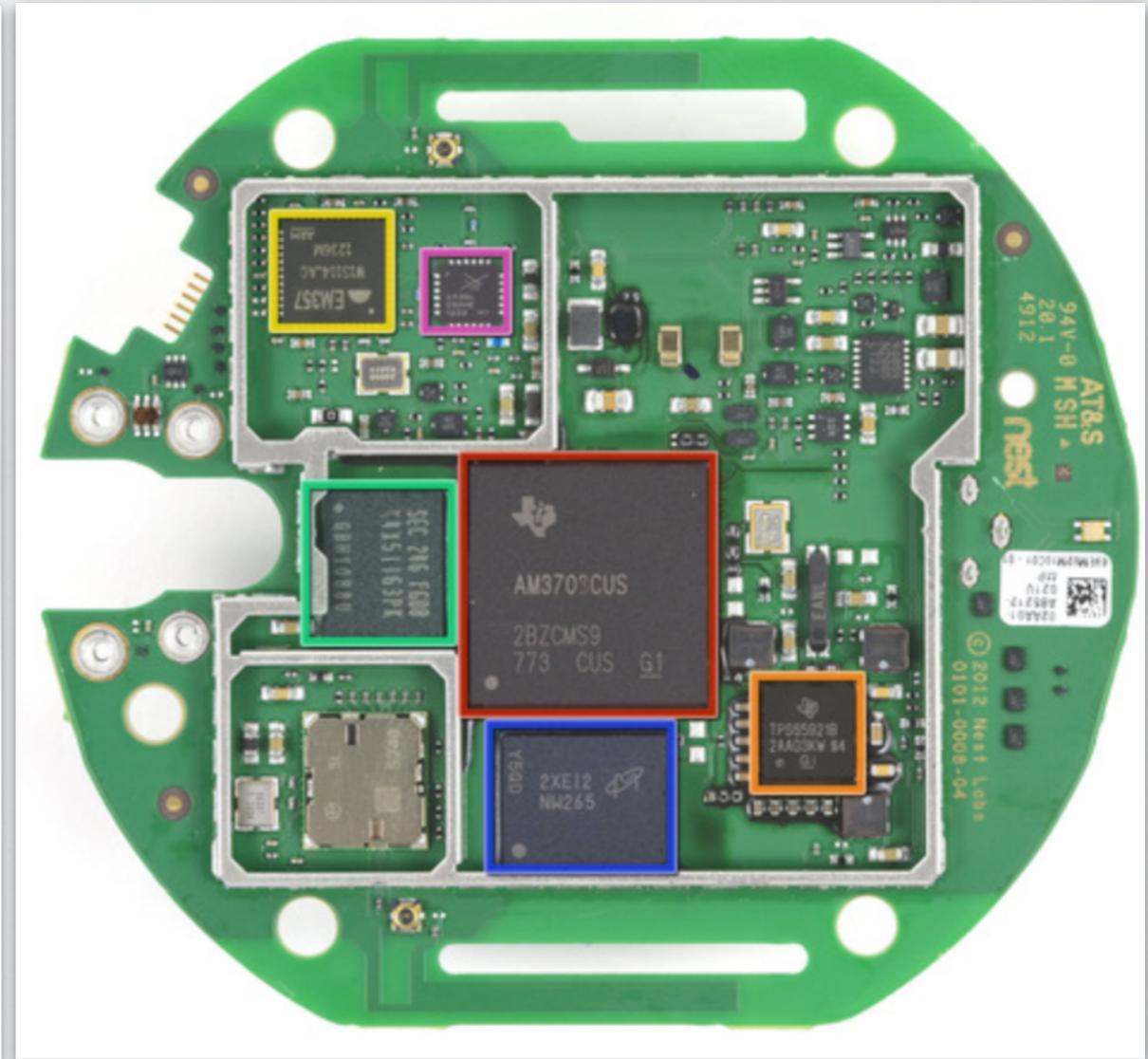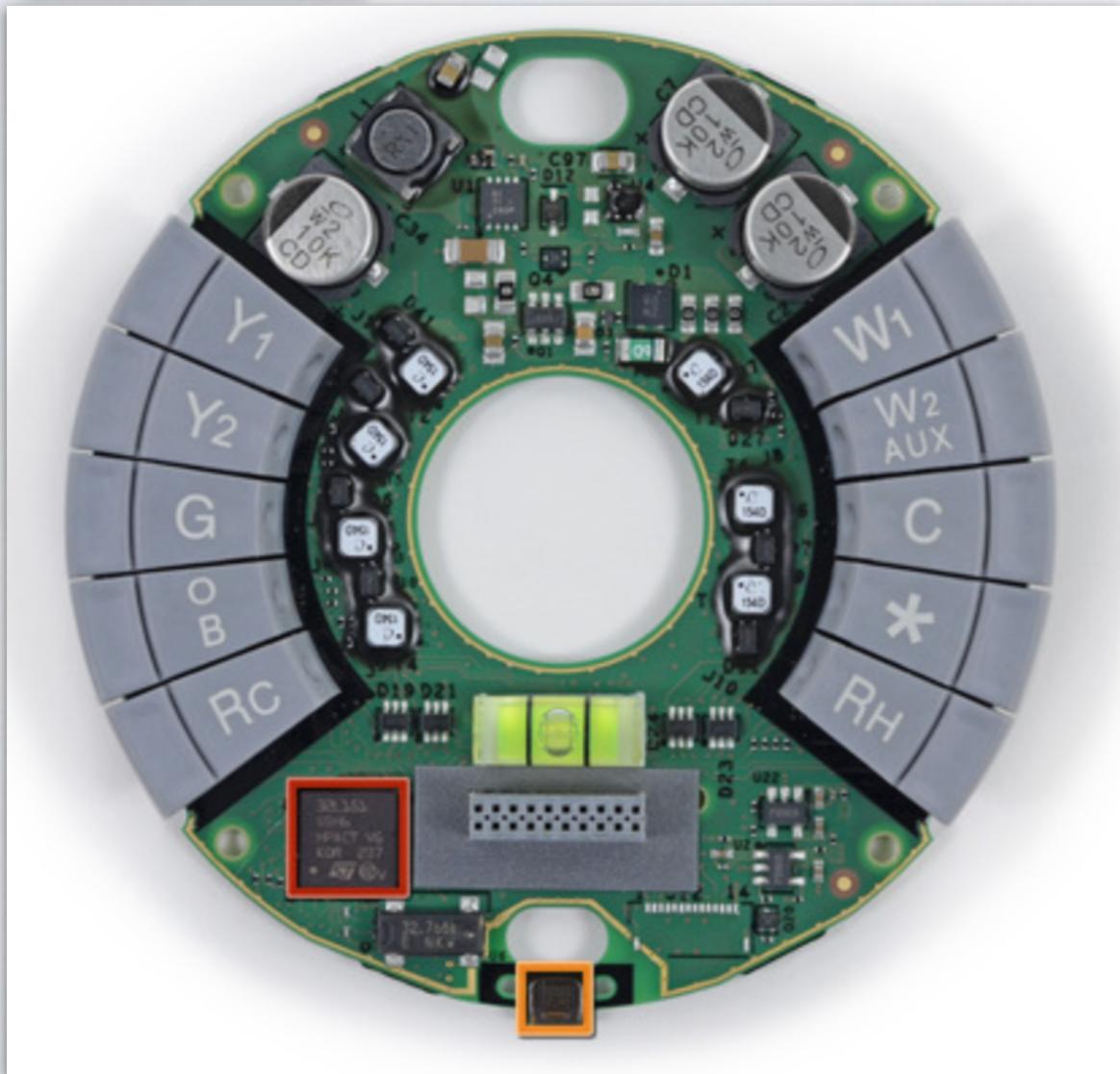

Quelle: <https://www.ifixit.com/Teardown/Nest+Learning+Thermostat+2nd+Generation+Teardown/13818>, Zugriff: 13.04.2016

ELEKTROTECHNISCHE GRUNDLAGEN


Inhalt heute

- Wiederholung elektrotechnischer Grundlagen
 - Strom, Spannung, Leistung
 - Bauelemente Widerstand, Kondensator, Diode, Transistor

Elektrischer Strom


- Ladung eines Elektrons $-e = -1,6022 * 10^{-19} C$
- Ladung $Q = n e$
- Elektrischer Strom $I = dQ/dt$ (Ladung pro Zeit)
- Stationärer elektrischer Strom $I = Q/t$
- Einheit Ampere $A = C/s$

Elektrischer Strom: Beispiel

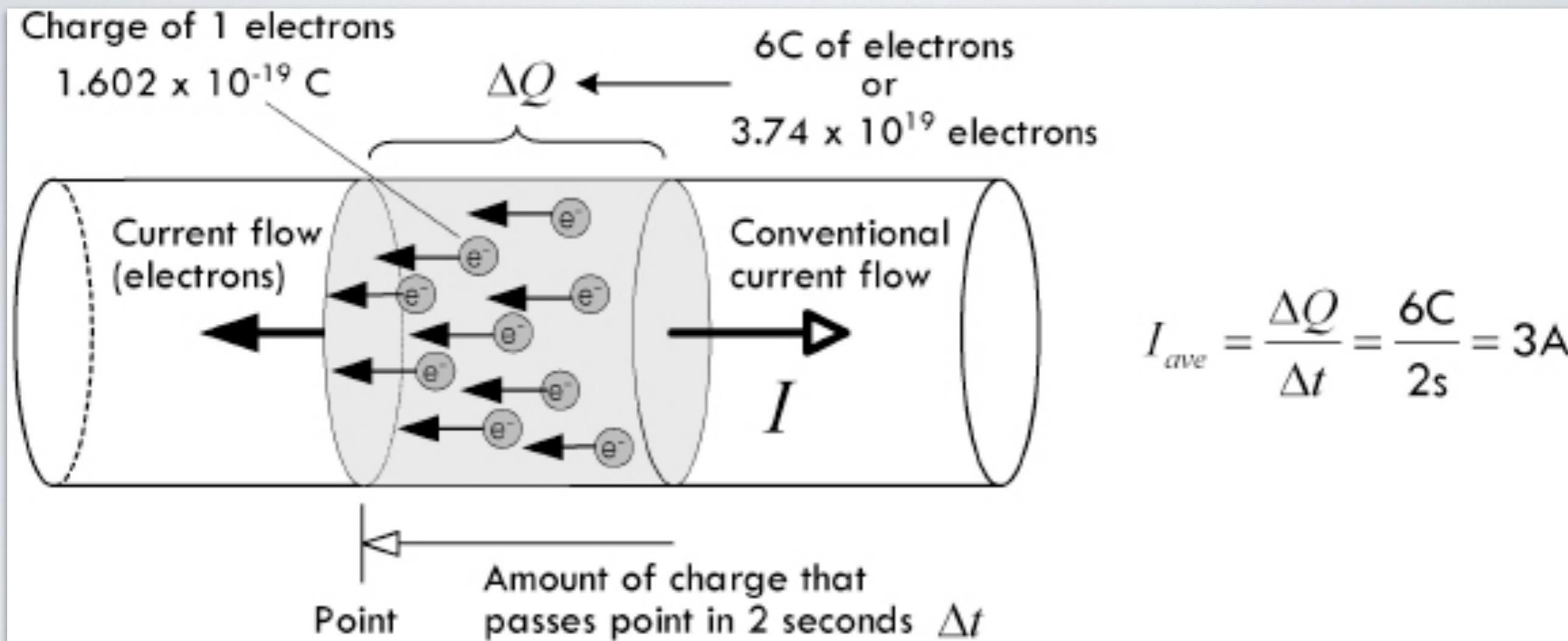

Quelle: P. Scherz (2013)

Elektrische Spannung

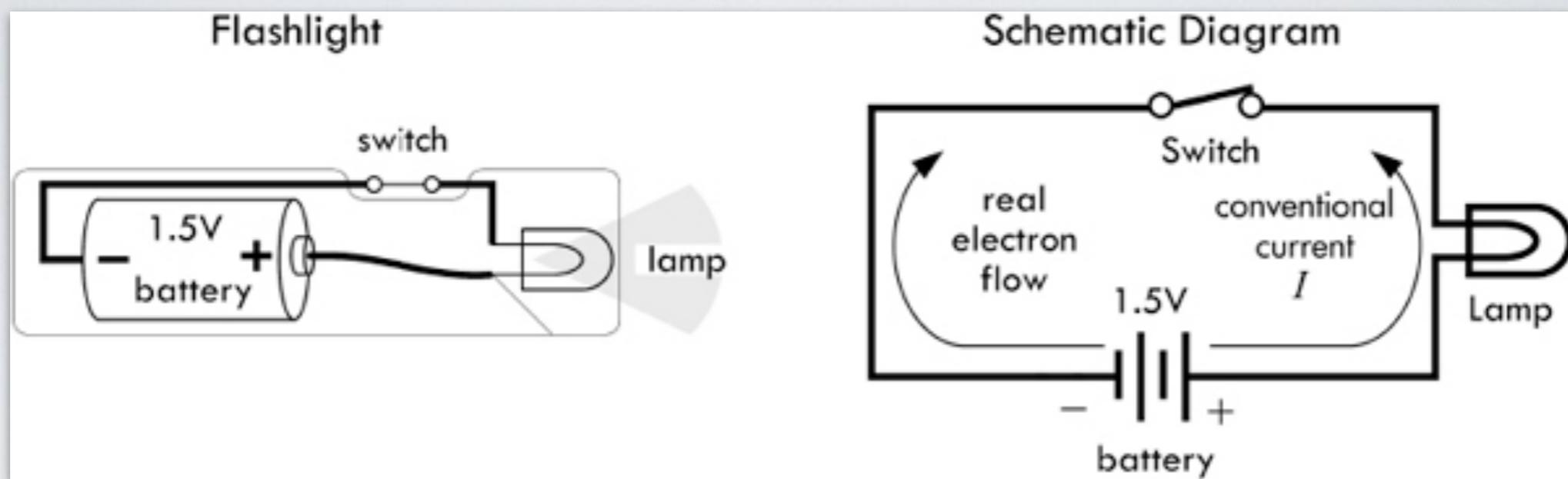


Quelle: P.Scherz (2013)

- Arbeit W_{ab} (zum Transport einer Ladung Q von a nach b)
- Elektrische Spannung $U_{ab} = W_{ab}/Q$
- Leistung $P = dW / dt = U dQ / dt = UI$
- Einheit der Spannung Volt: $V = J / C = W / A$

Achtung: in den folgenden engl. Abbildungen ist V anstelle von U!

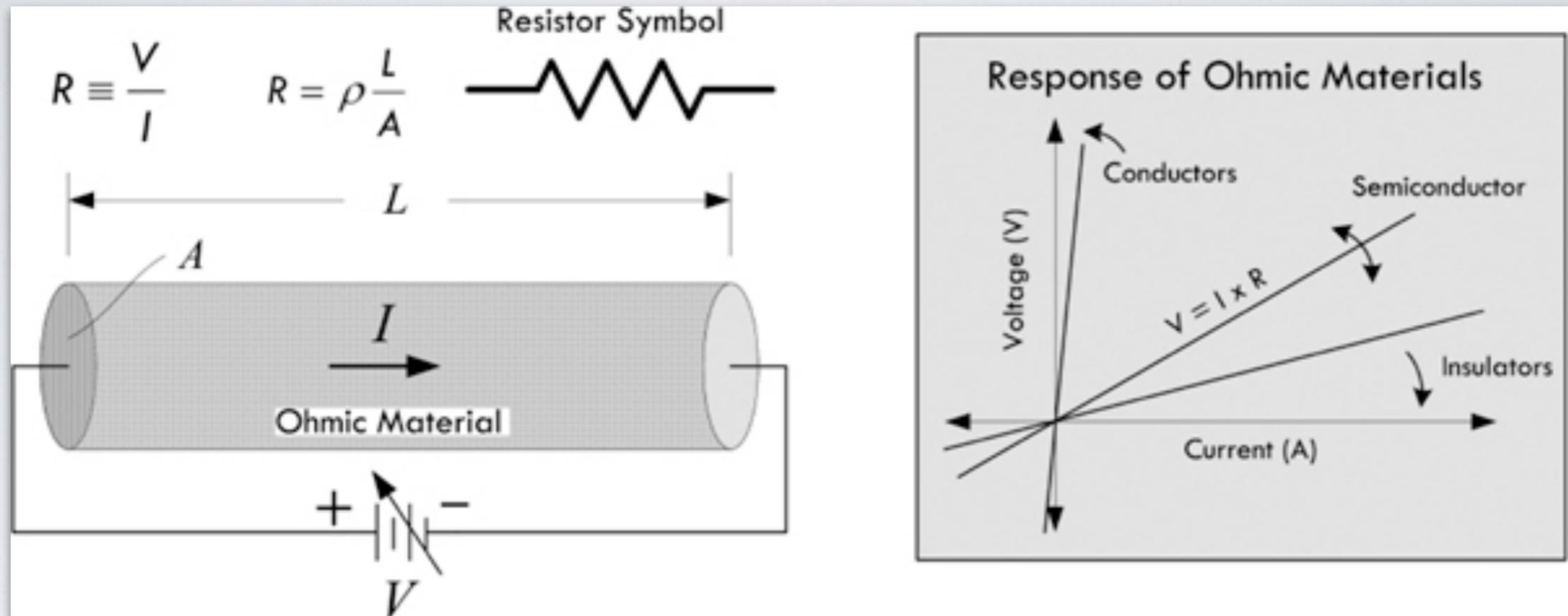
Elektrischer Widerstand und Ohmsches Gesetz



Quelle: P. Scherz (2013)

- Für ohmschen Widerstand $R = U / I$ (Ohmsches Gesetz)
- Einheit Widerstand Ω [Ohm] = V / A




Stromquellen in Schaltung

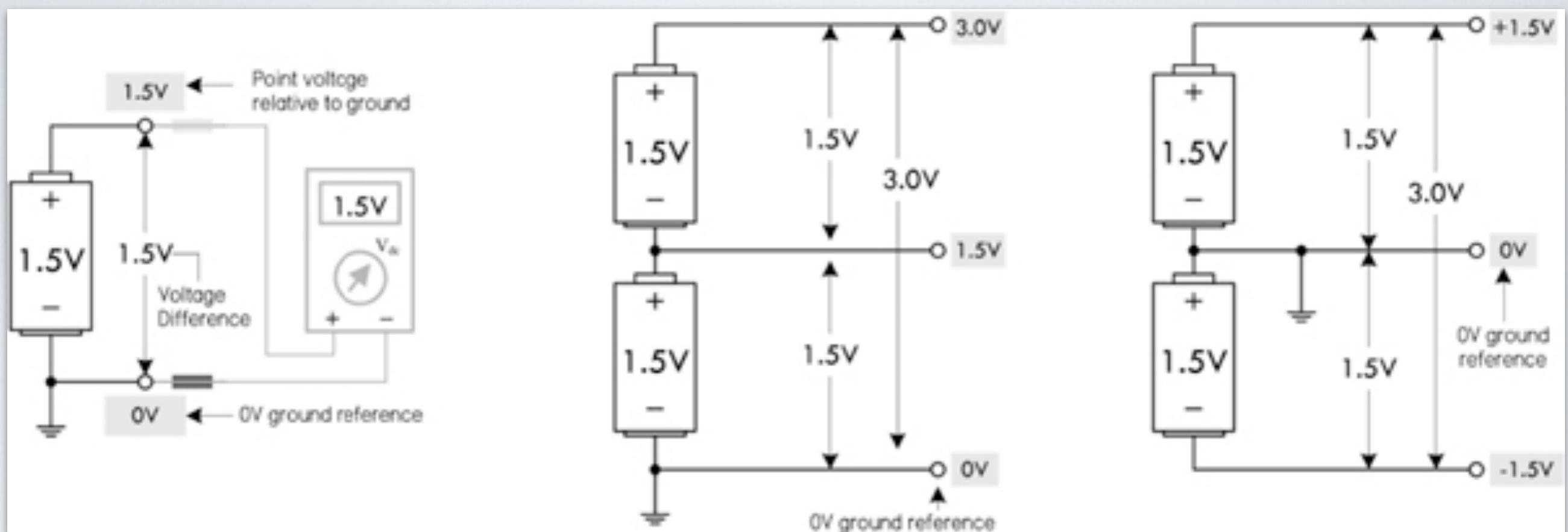




Quelle: P.Scherz (2013)

Stromquellen ideal/real

Voltage Source Terminal Voltage

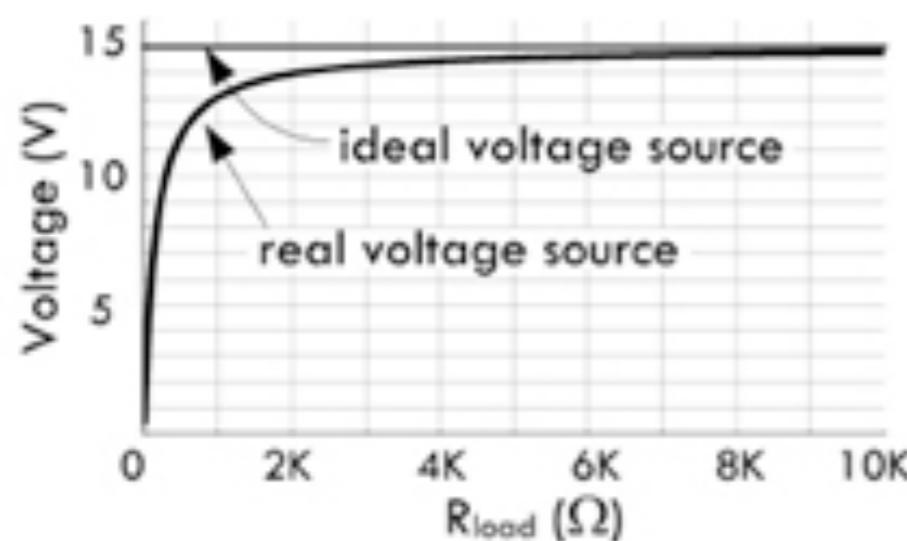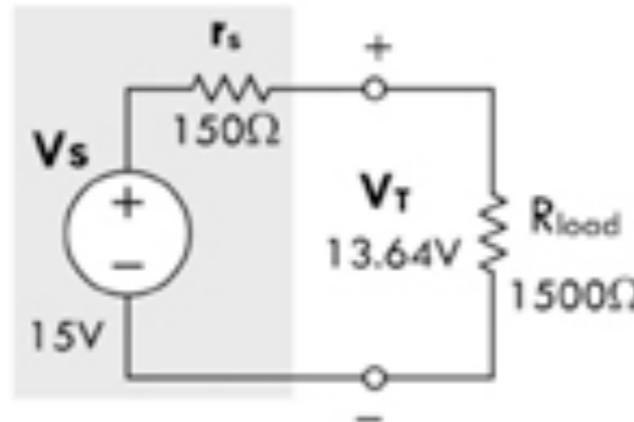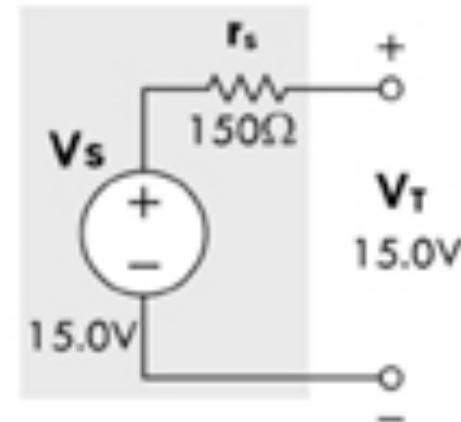


Current Source Terminal Current

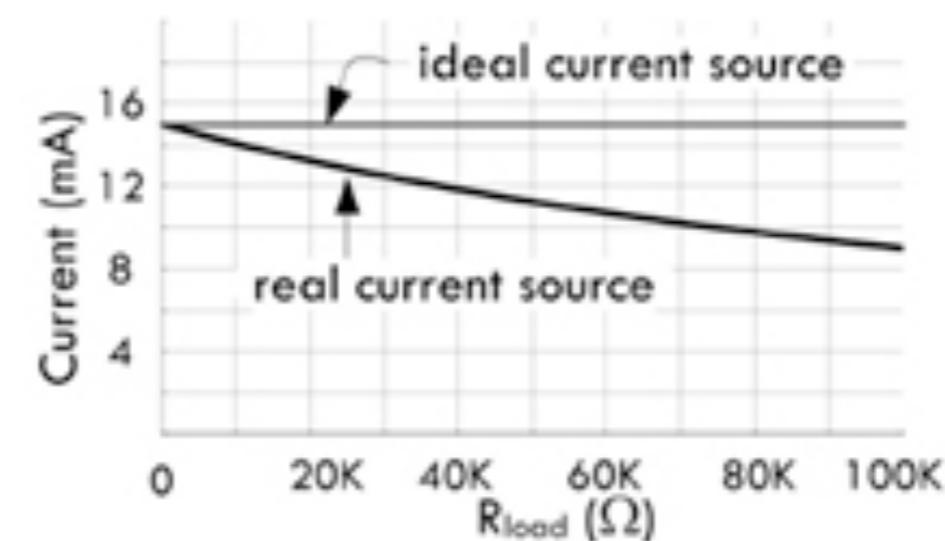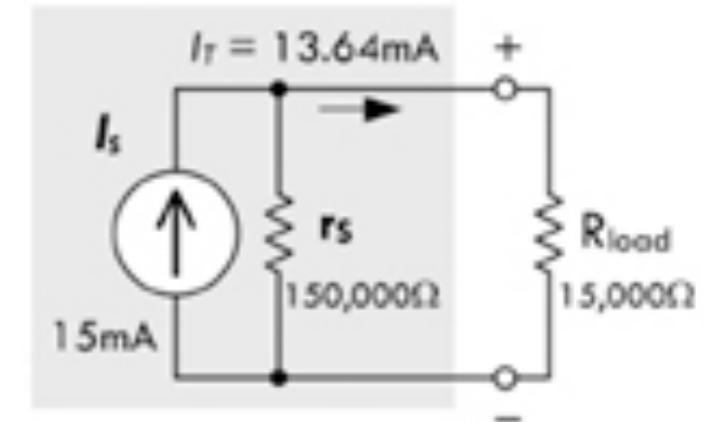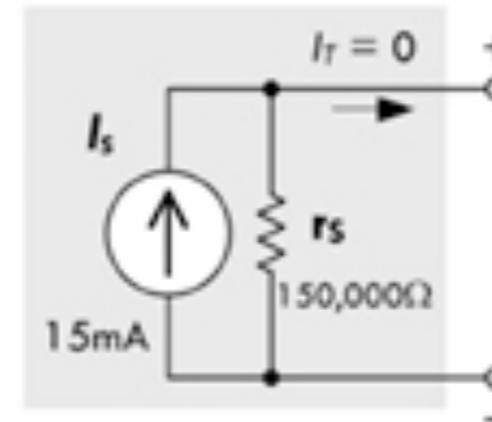

Quelle: P.Scherz (2013)


Energieverlust in Schaltungen

EXAMPLE 1 (POWER LOSS IN CIRCUITS)

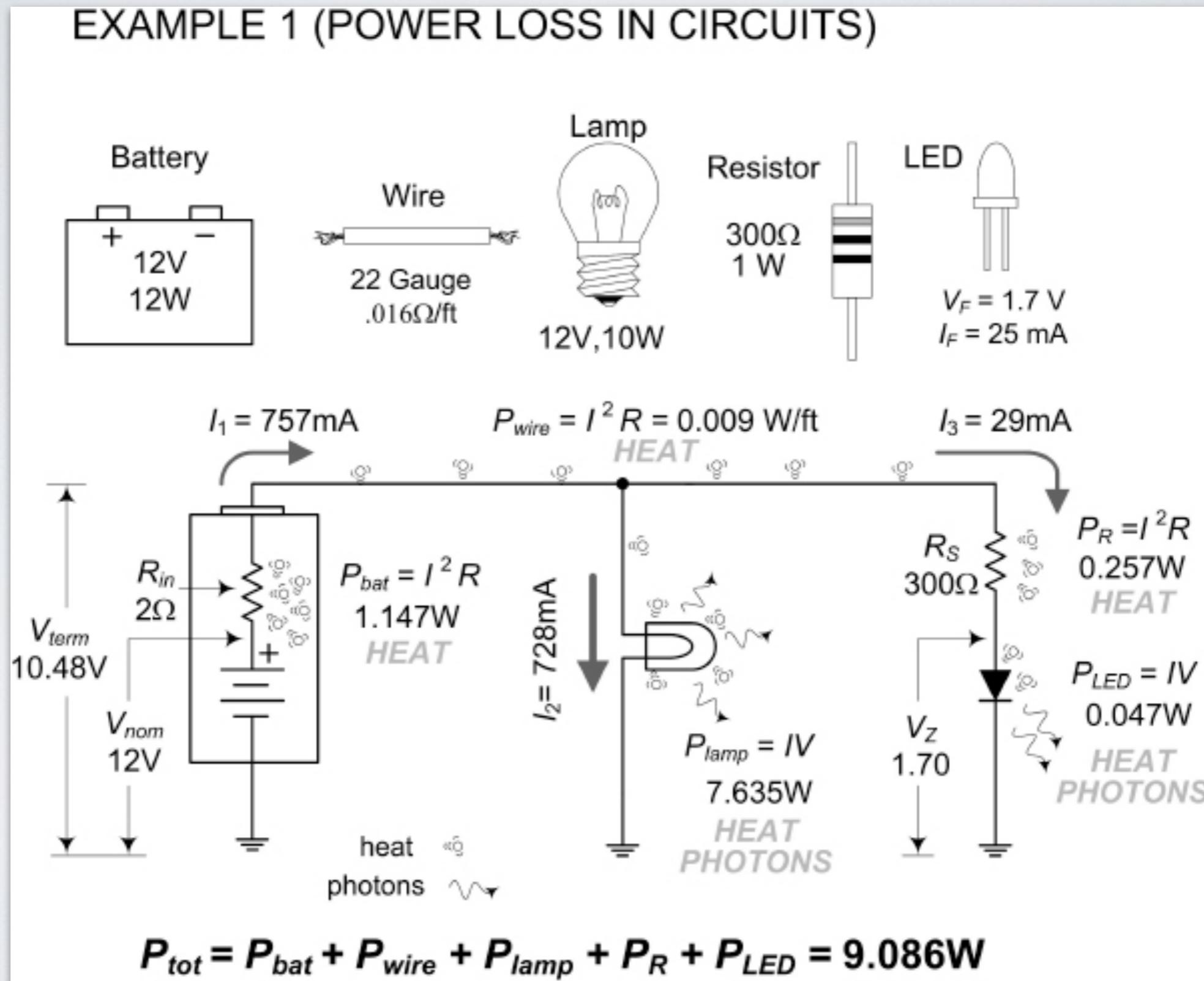


Elektrische Schaltungen


- Grundlegend

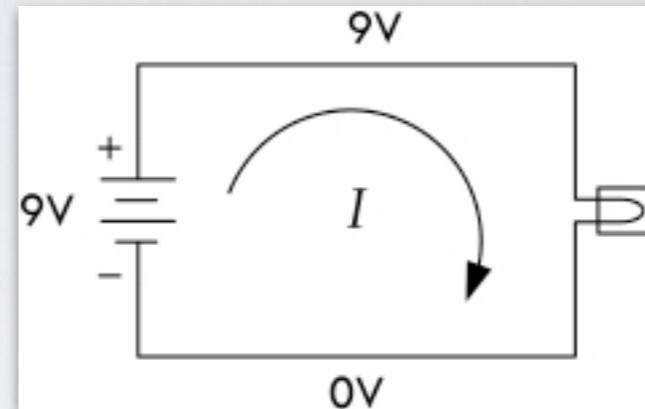

- Serienschaltung

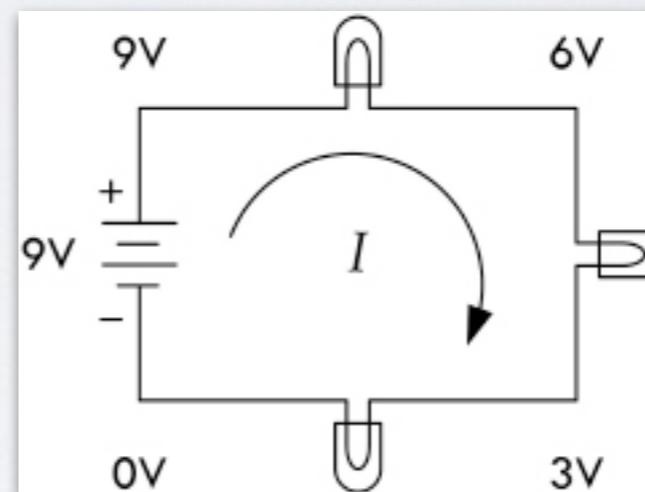

- Parallelschaltung

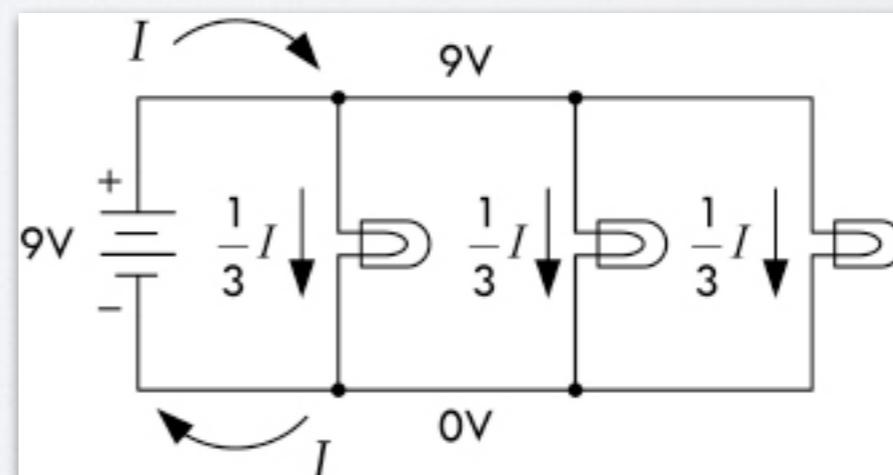


I. Kirchhoff'sche Gesetz

- Knotenregel:

In einem Knotenpunkt ist die Summe der hineinfließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme.


$$\sum_{k=1}^{k=n} I_k = 0$$

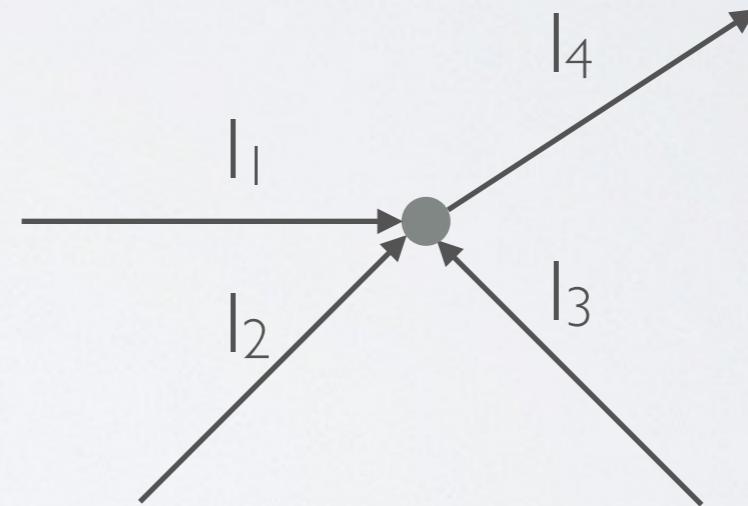


2. Kirchhoff'sche Gesetz

- Maschenregel:
Die Summe der Teilspannungen einer Masche (Umlauf) ist null.

$$\sum_{k=1}^{k=n} U_k = 0$$

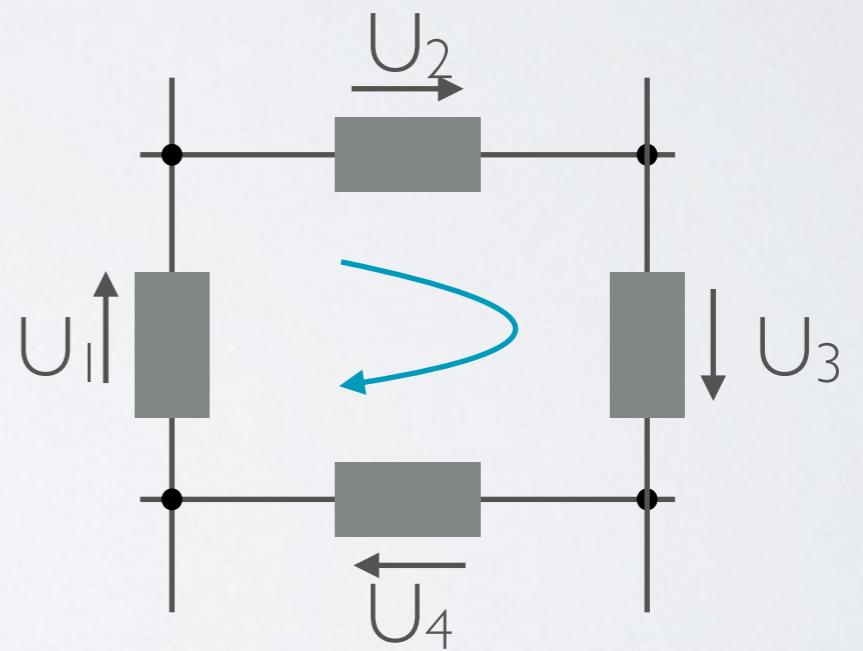


Widerstände: Serienschaltung

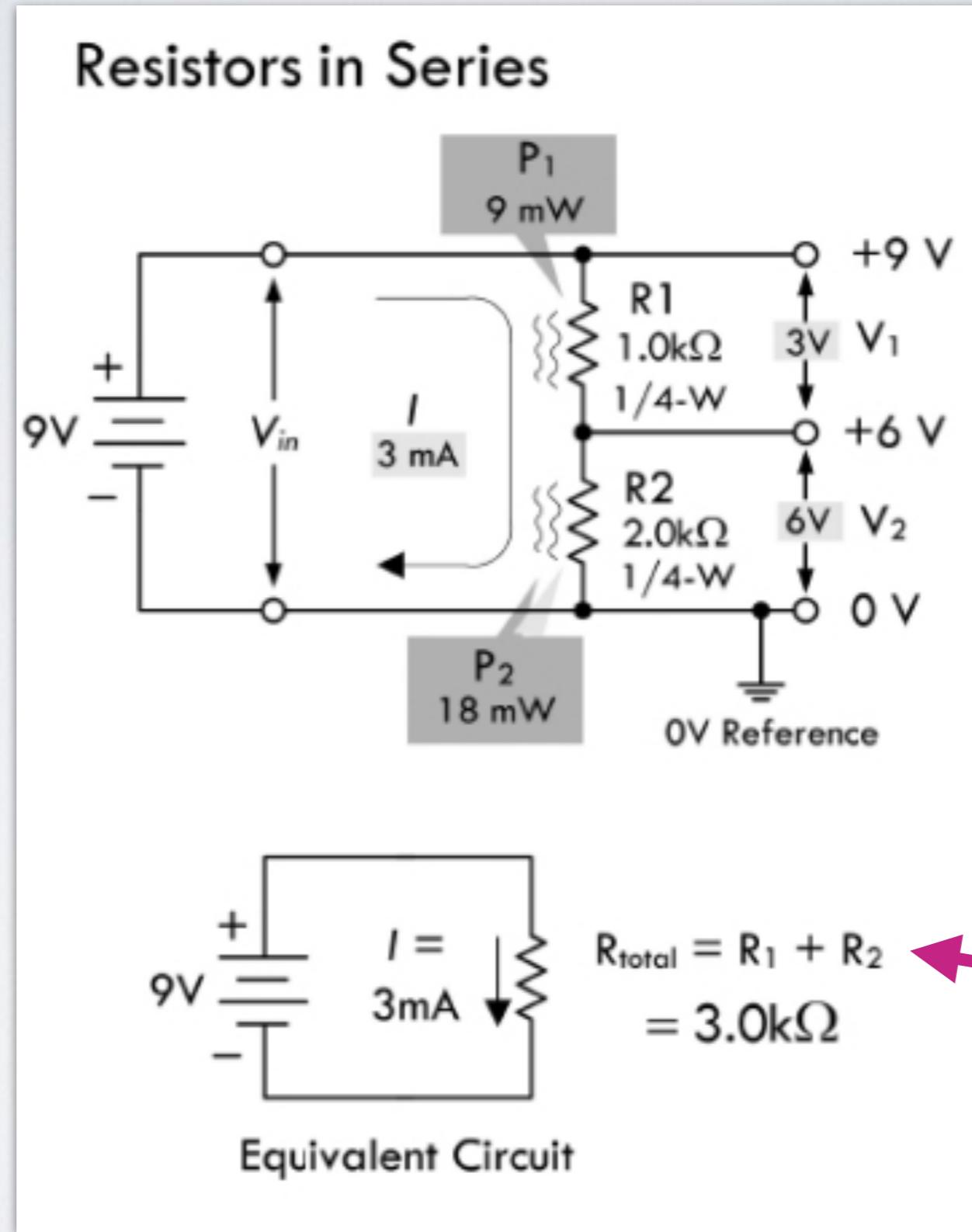


Widerstände seriell / parallel

Resistors in Parallel

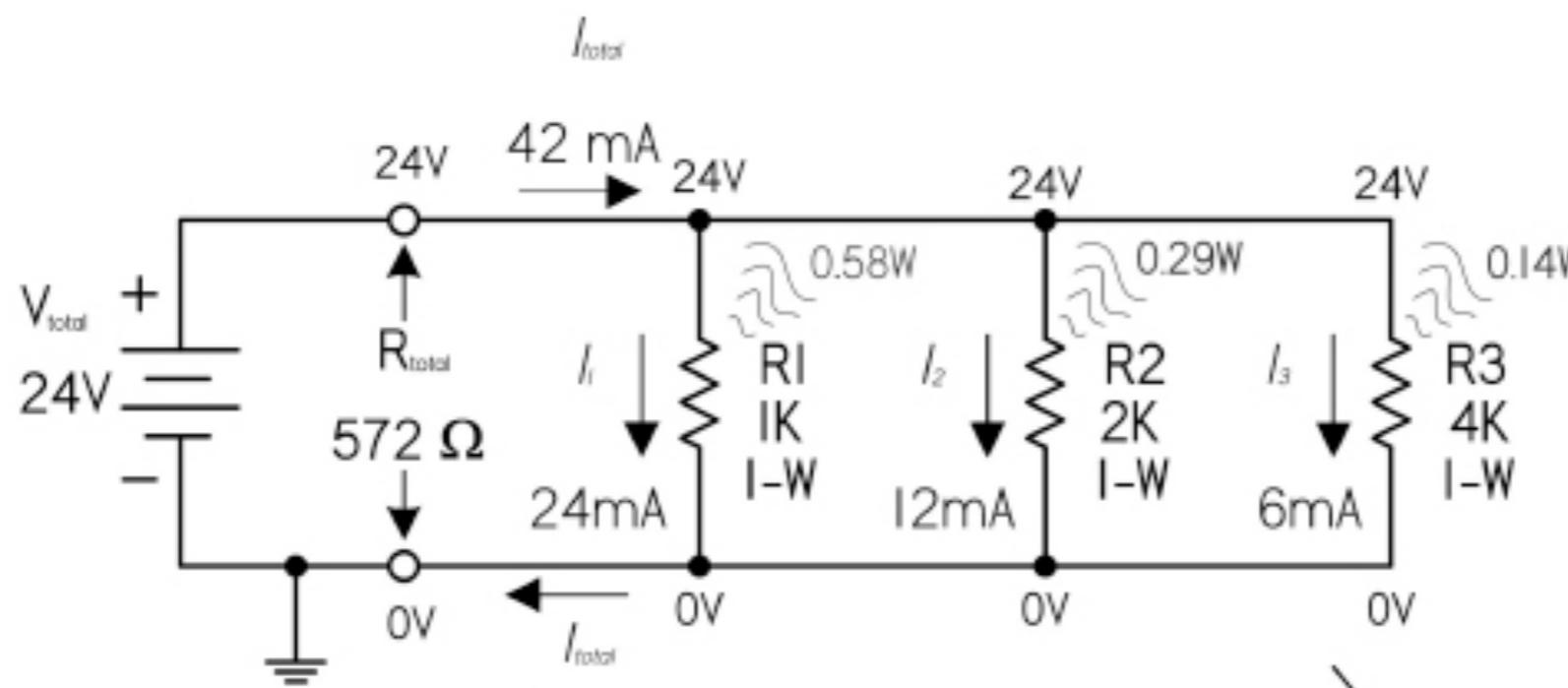

$$P_1 = I_1 \times V_1 = 0.58W$$
$$P_2 = I_2 \times V_2 = 0.29W$$
$$P_3 = I_3 \times V_3 = 0.14W$$
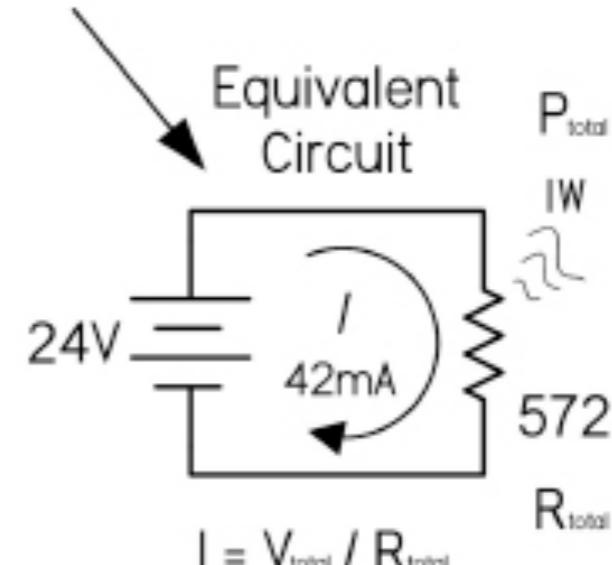
$$\frac{I}{R_{total}} = \frac{I}{R_1} + \frac{I}{R_2} + \frac{I}{R_3}$$




The voltage across each resistor is the same, but the current through each resistor will vary with resistance.

$$P_{total} = I_{total} \times V_{total}$$


Pull-up und Pull-down

- Widerstände zur Regelung des Pegels bei Schaltern
 - zum Ausgleich von Störsignalen
 - Pull-up-Widerstand für low-aktiv bei geschlossenem Schalter (Widerstand vor μ C und Schalter)
 - Pull-down-Widerstand für high-aktiv bei geschlossenem Schalter (Widerstand nach μ C und Schalter)

Pull-up ($R_I < R_2$), Low-active

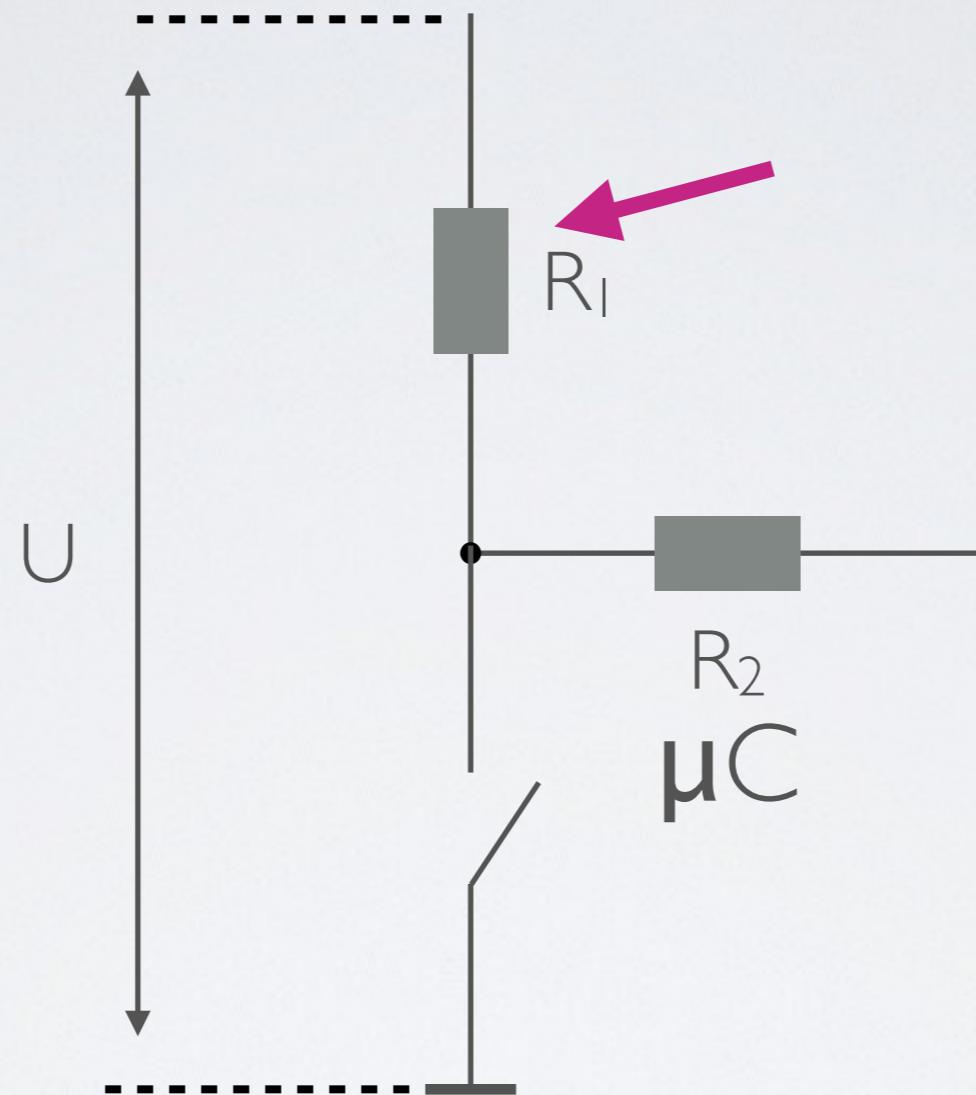


Messen von Spannung und Strom

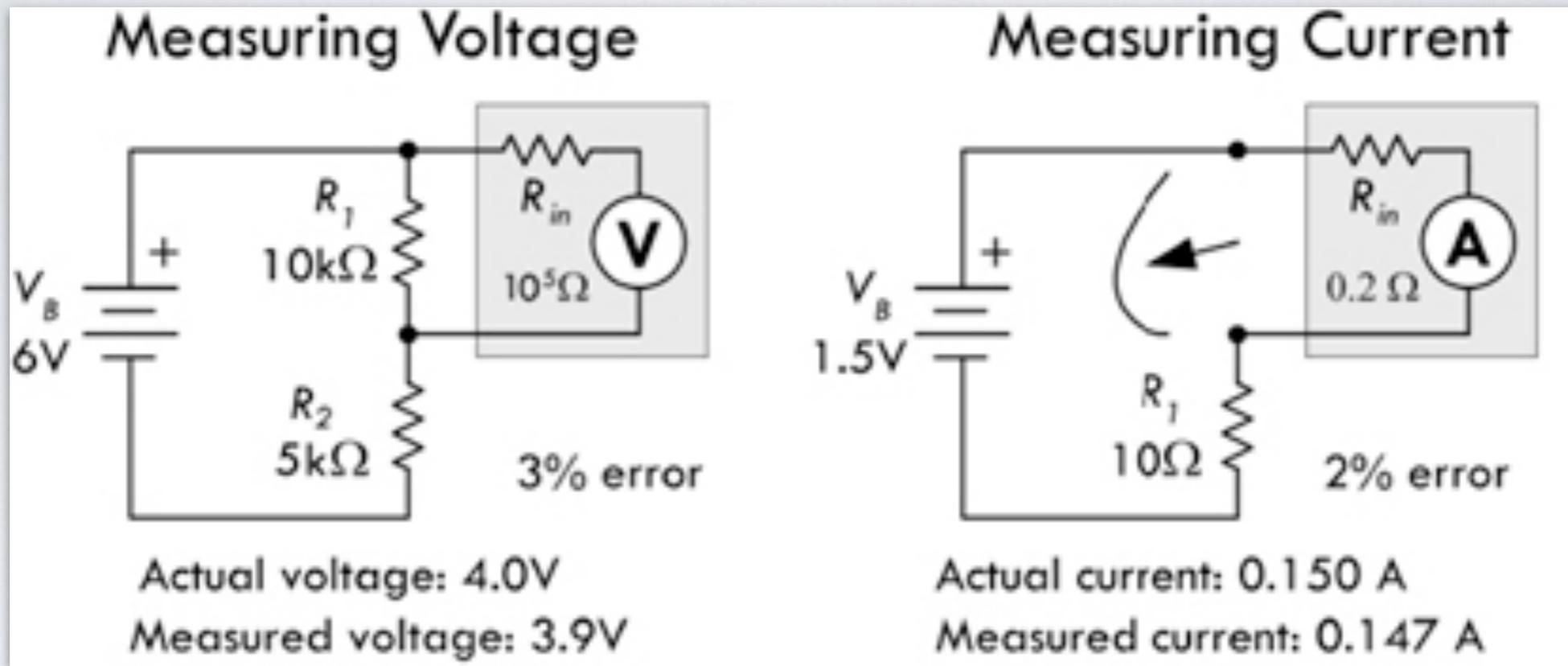

Quelle: P. Scherz (2013)

- Für Spannung parallel
- Für Strom seriell


Kurzschluß

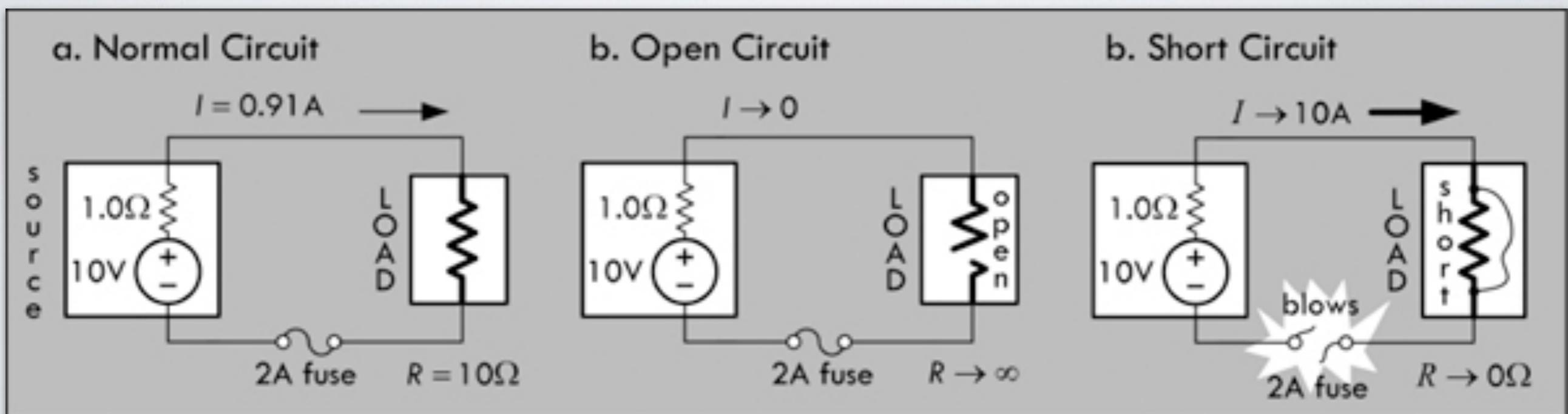

Quelle: P. Scherz (2013)

Kondensator

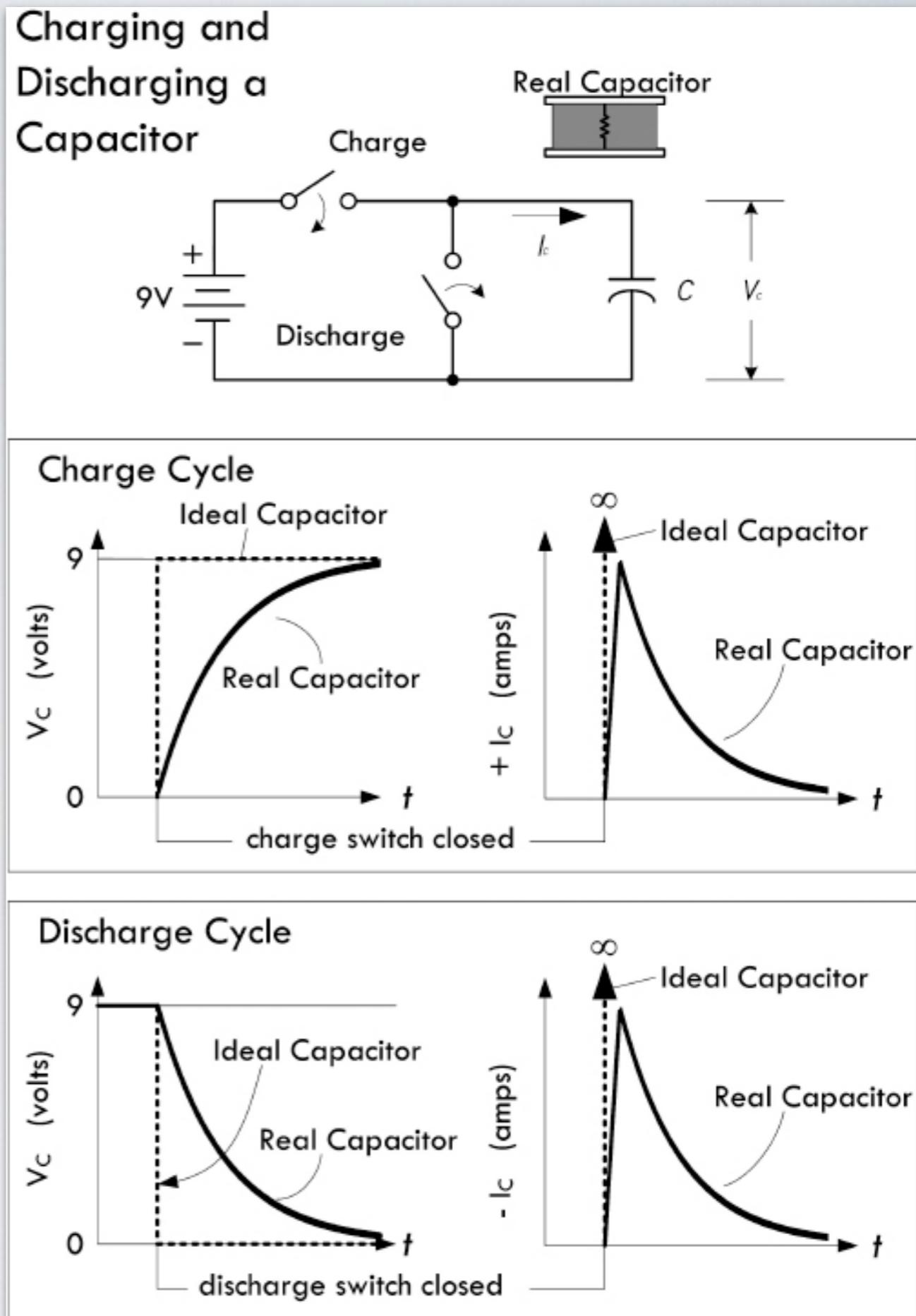- Lädt und entlädt sich:
- Ladung $Q = C * U$
- Kapazität C
- Einheit Farad $F = C / V$



Quelle: P. Scherz (2013)

Ladevorgang am Kondensator


- Spannung am Widerstand:

- $U_R(t) = U_0 e^{-t/RC}$

- Spannung am Kondensator:

- $U_C(t) = U_0 (1 - e^{-t/RC})$


- Entladung entsprechend

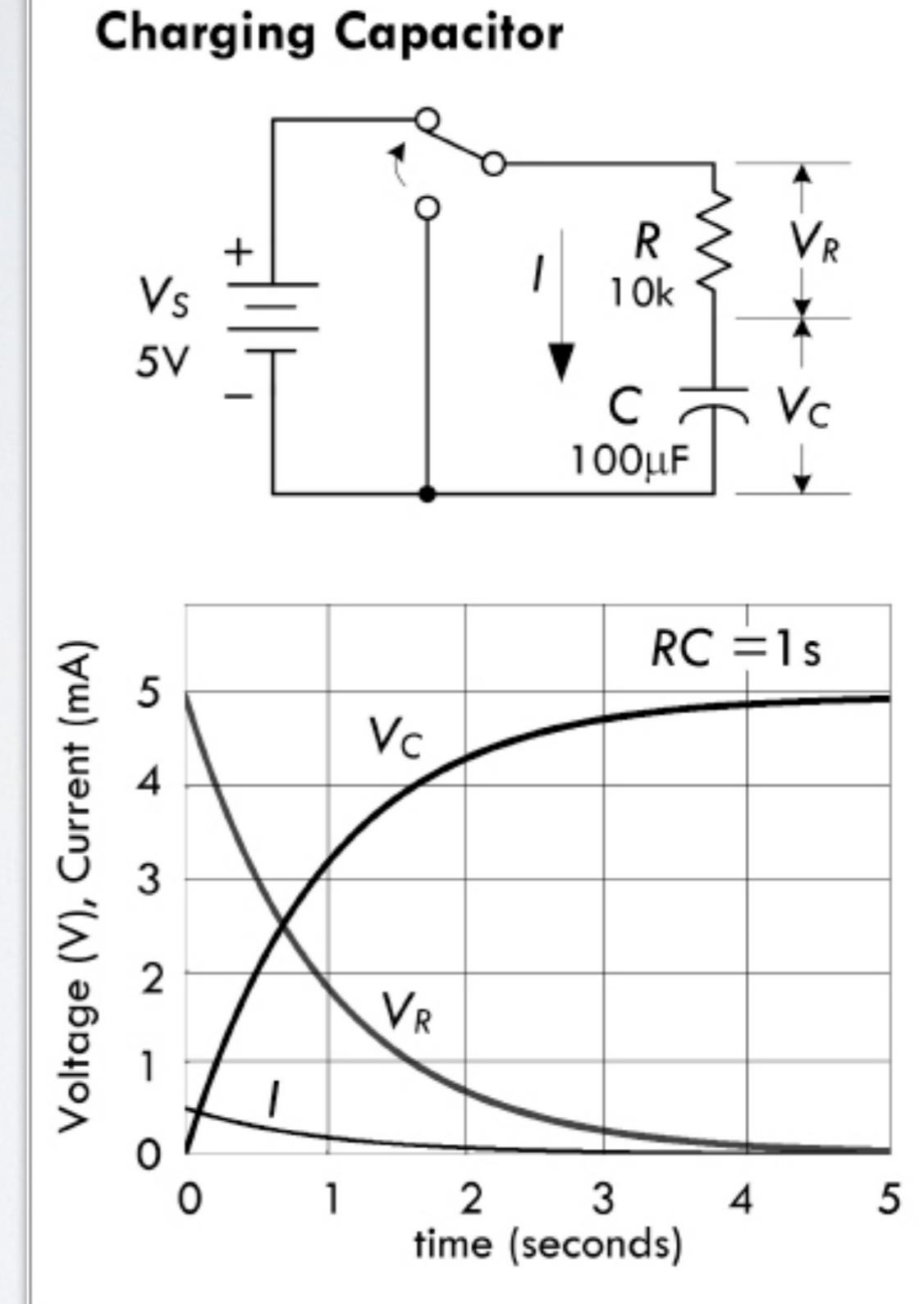

Kondensatoren parallel / seriell


Capacitors In Parallel

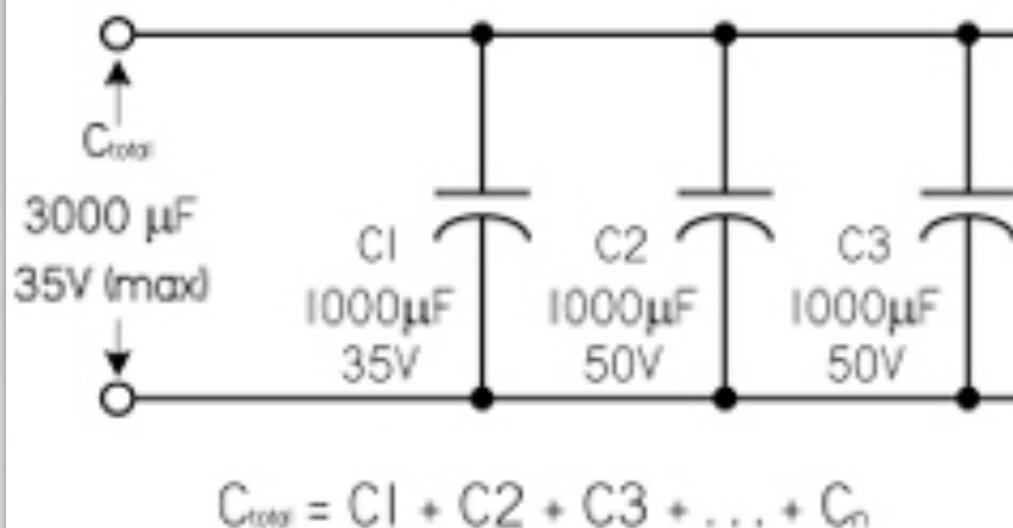Increases the total capacitance, but limits max. voltage rating to that of smallest rated capacitor.



Capacitors In Series

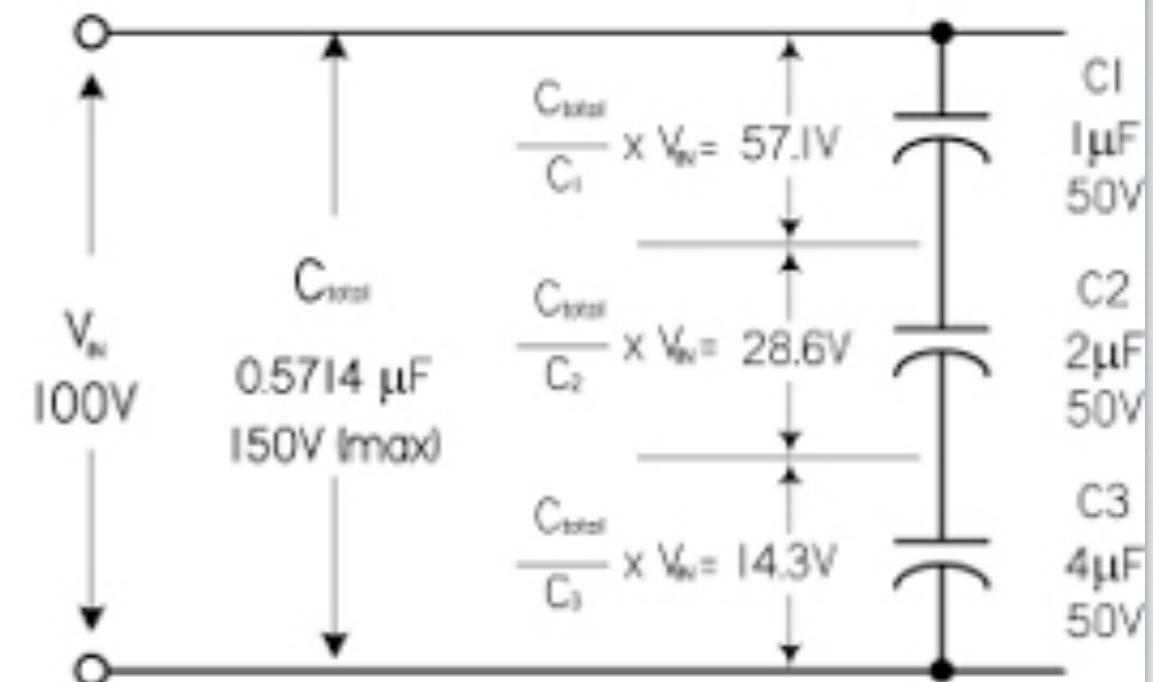Increases max voltage rating, but decreases capacitance.




$$C_{total} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}}$$


Quelle: P. Scherz (2013)

RC-Tiefpass

Bypassing (Low-Pass Filter)

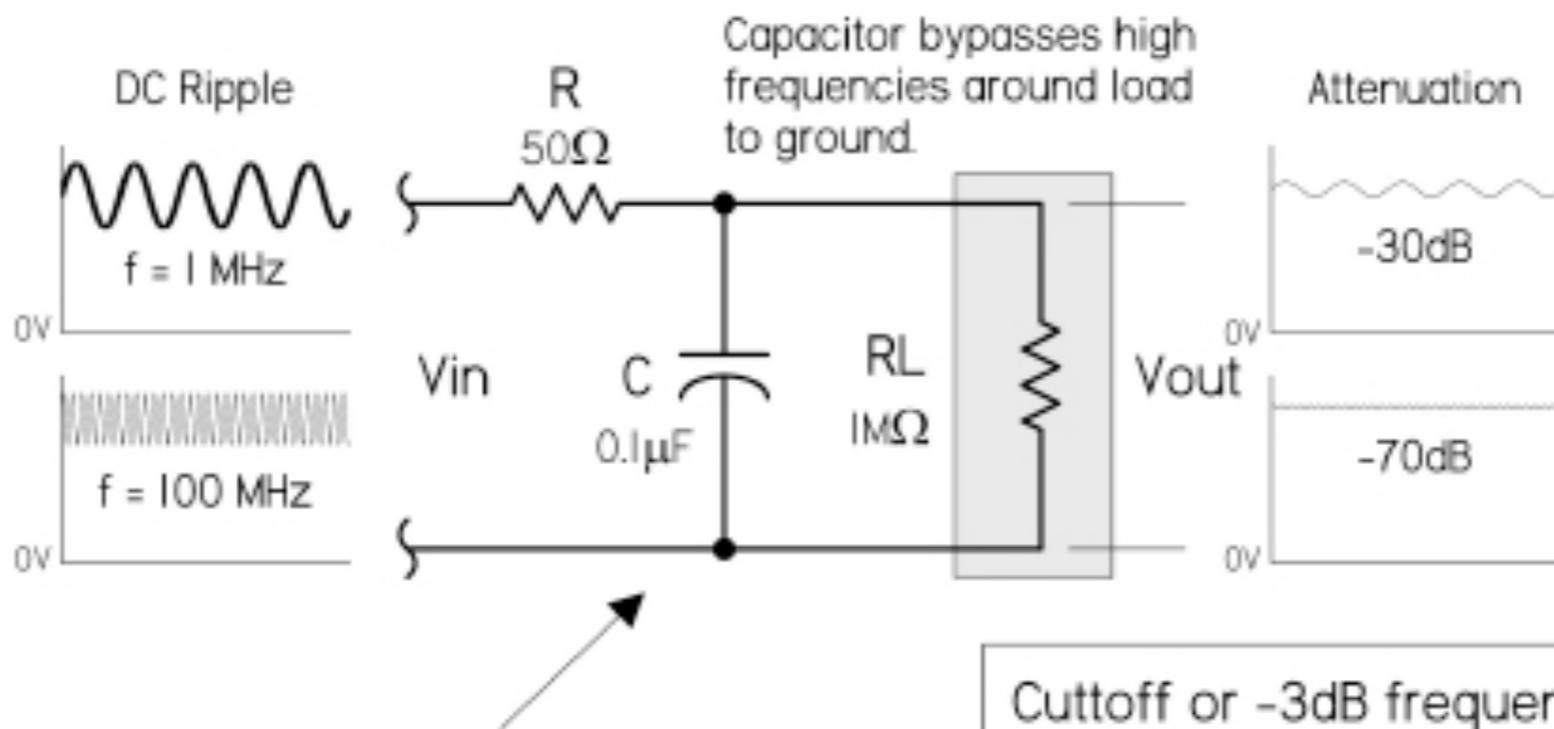

Signal Attenuation vs. Frequency

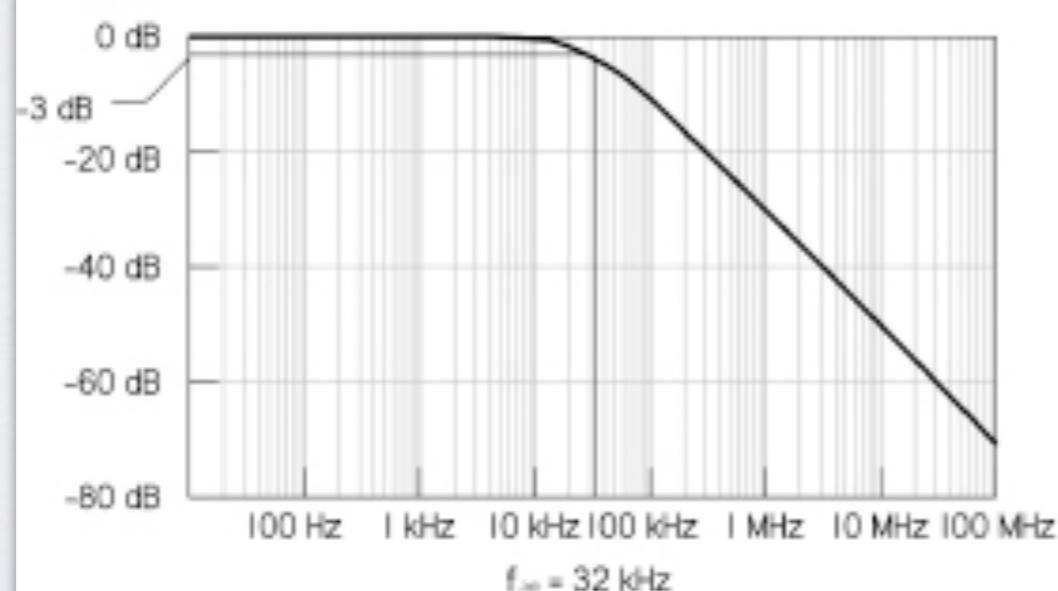

Cutoff or -3dB frequency:

$$f_C = f_{-3\text{dB}} = \frac{1}{2\pi RC}$$

Attenuation :

$$A = \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi f RC)^2}}$$


$$A_{dB} = 20 \log A \quad (\text{in decibels})$$

Phase shift:


$$\phi = \tan^{-1}(1/2\pi f RC)$$

Tiefpass / Schaltungsschutz

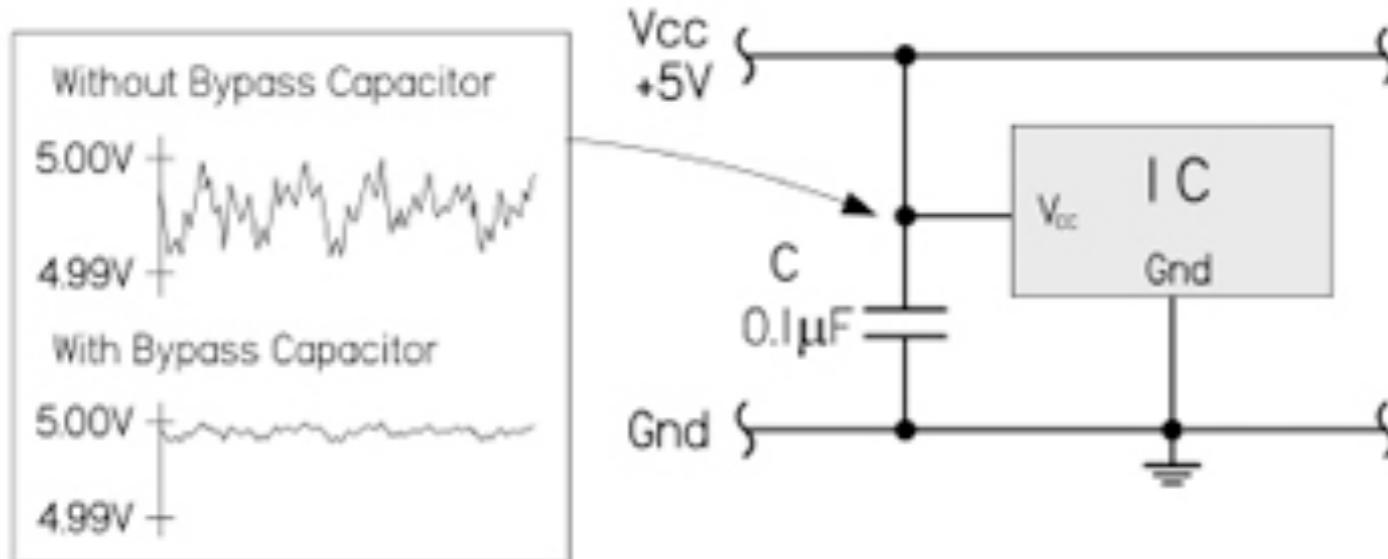
Bypassing Undesired Supply Ripple to Ground



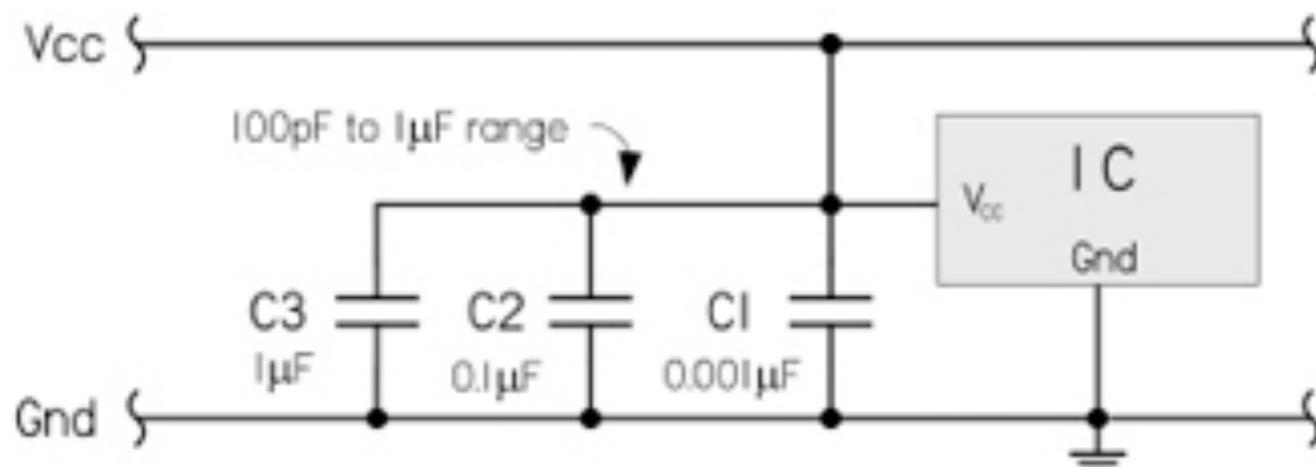
Multiple Bypass Capacitors for Complex Supply Ripple




High lead inductance (bad)

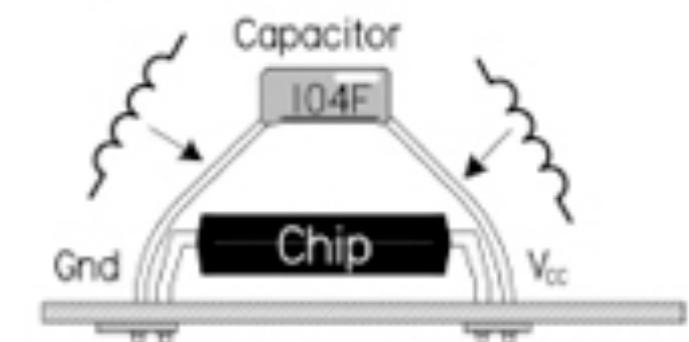

Better to keep leads short

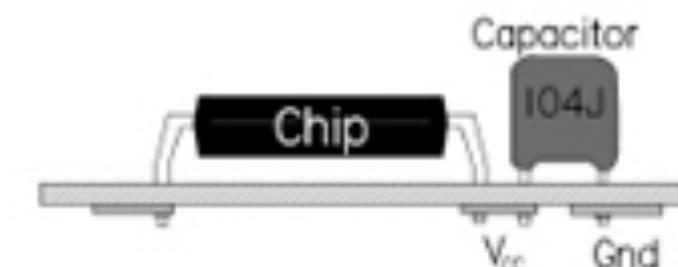




SMT capacitors are ideal

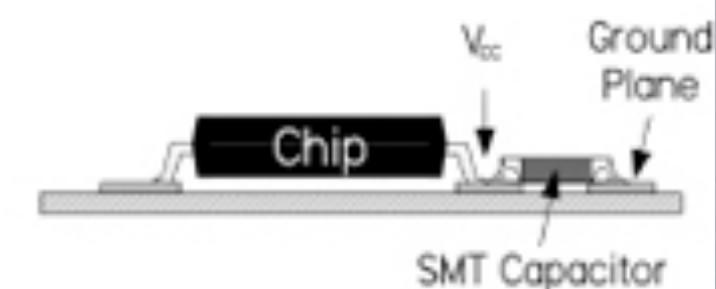

Quelle: P.Scherz (2013)

Diode

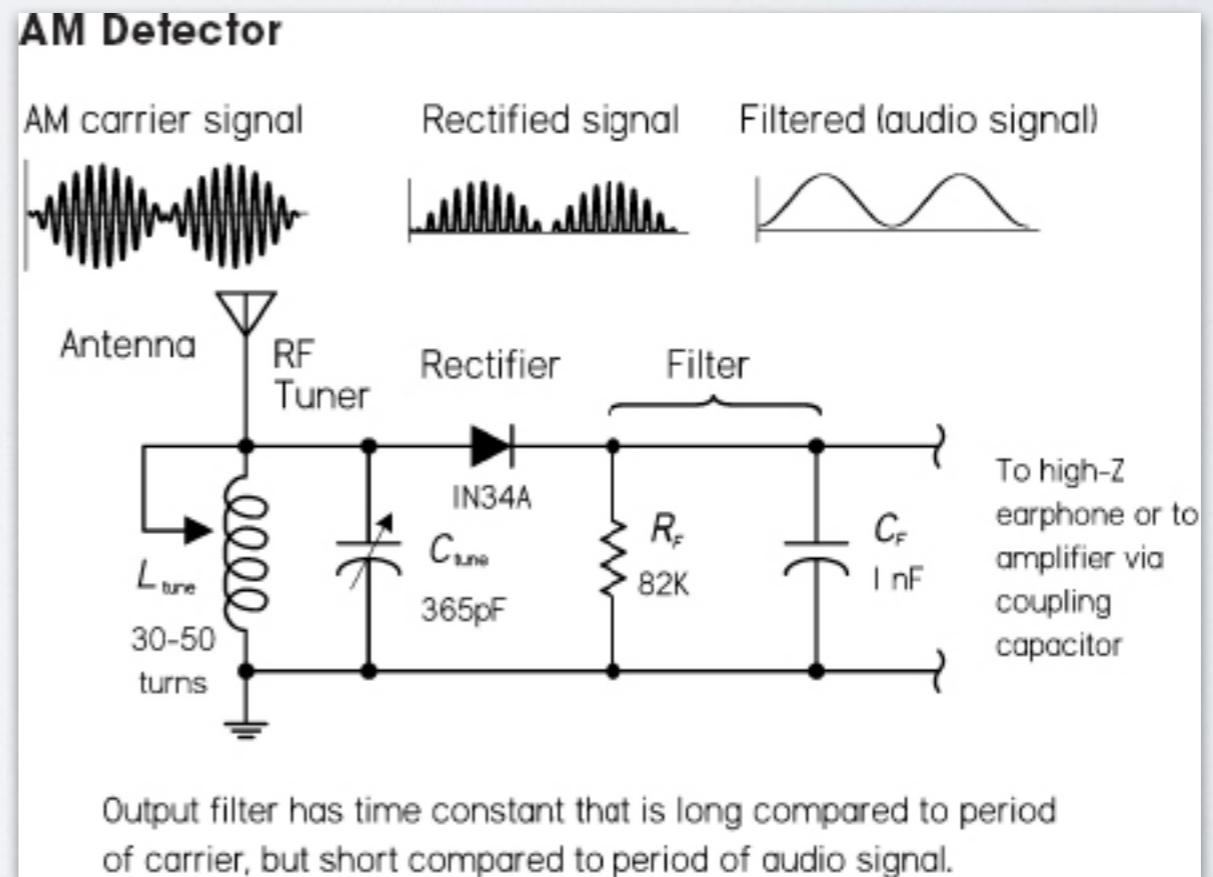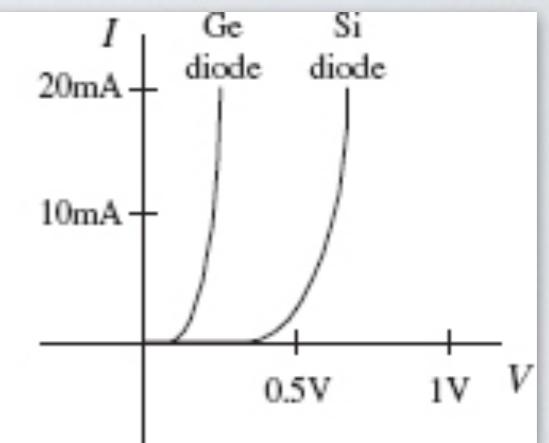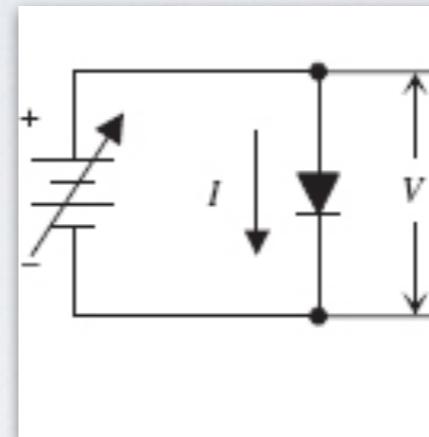- Lässt Strom nur in einer Richtung durch:
 - von Anode zur Kathode
 - bei Mindestspannung
- LED = Light Emitting Diode




Quelle: P. Scherz (2013)


Transistor (npn)

- Halbleiter anwendbar als Schalter oder Verstärker
- Hier Betrachtung von npn-Transistoren als Schalter:

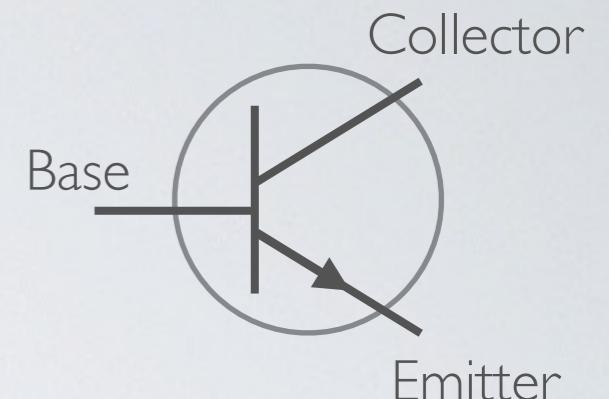- drei Anschlüsse: Base, Collector und Emitter
- kein Strom an Base: auch kein Strom von Collector zu Emitter
- Strom über bestimmte Schwelle (z.B. 0,6 V): Strom von Base zu Emitter und Collector zu Emitter
- Für Anwendung:
 - Spannung an Collector muss größer als Spannung am Emitter sein.
 - Spannung an Base ist (z.B. 0,6 V bei Siliziumtransistoren) größer als die Spannung am Emitter.




Transistor (npn): Beispiel

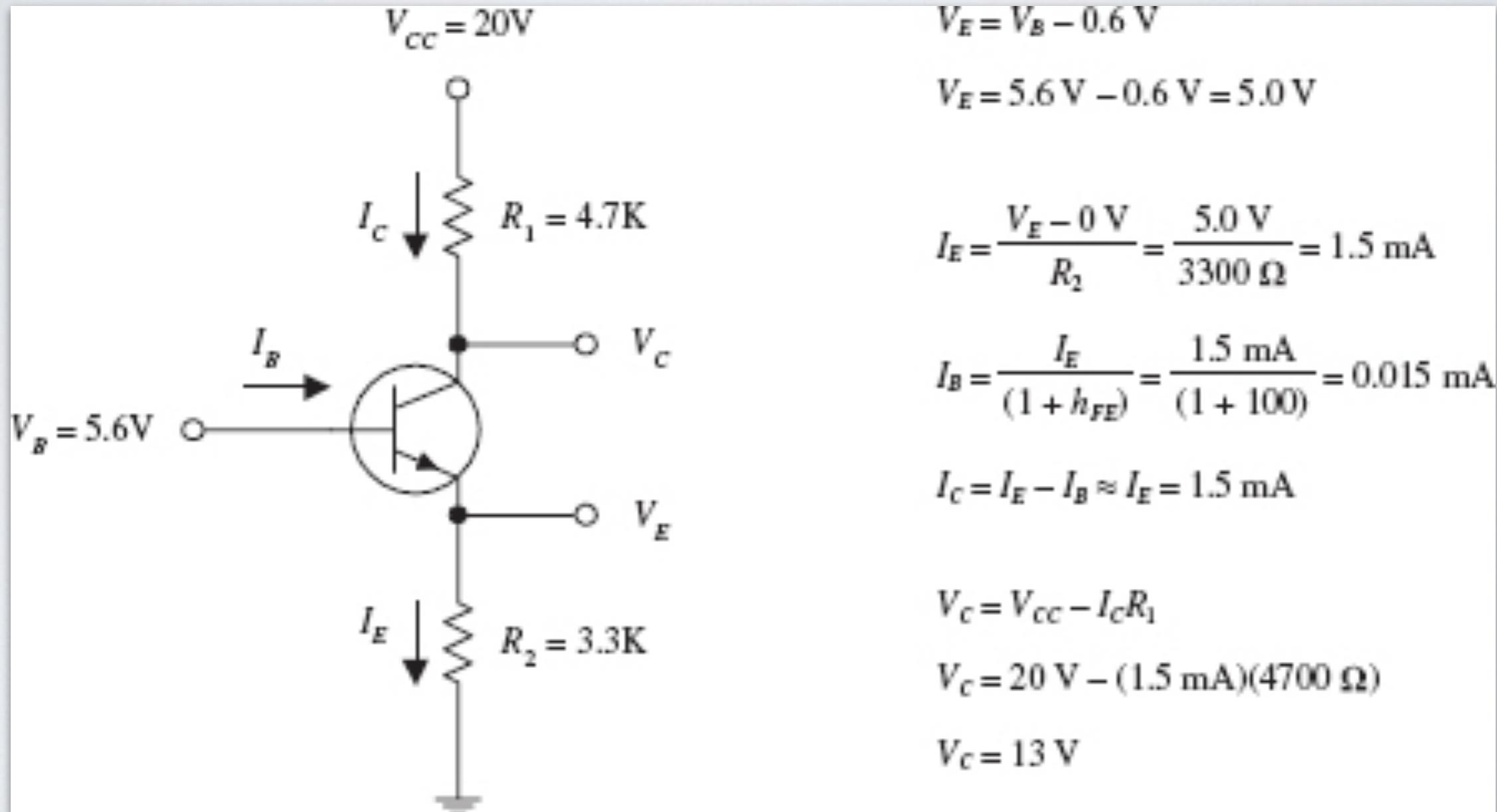

Quelle: P.Scherz (2013)


Transistor (npn) als Schalter

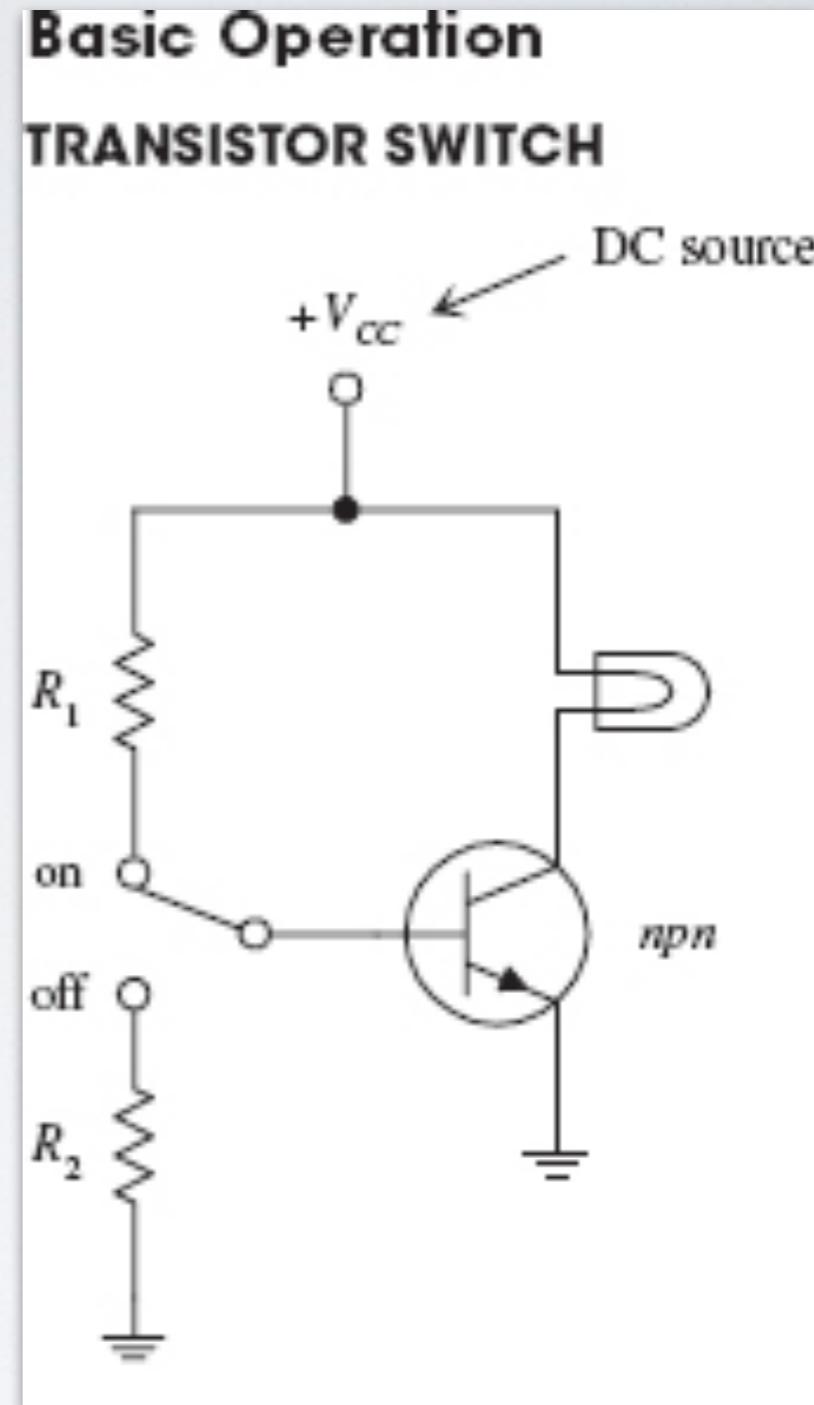- Der Base-Eingang schaltet den Strom von dem Collector-Eingang zum Emitter-Ausgang.








Quelle: P.Scherz (2013)

Digitale Logik

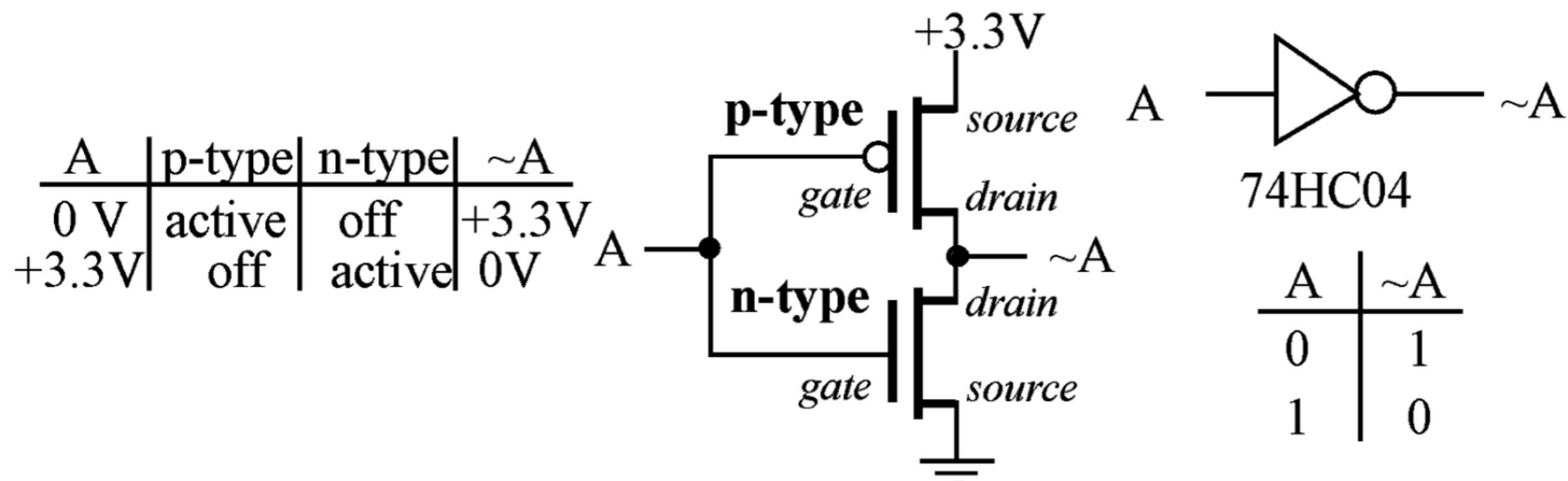


Quelle: J.Valvano (2018)

Digitale Logik

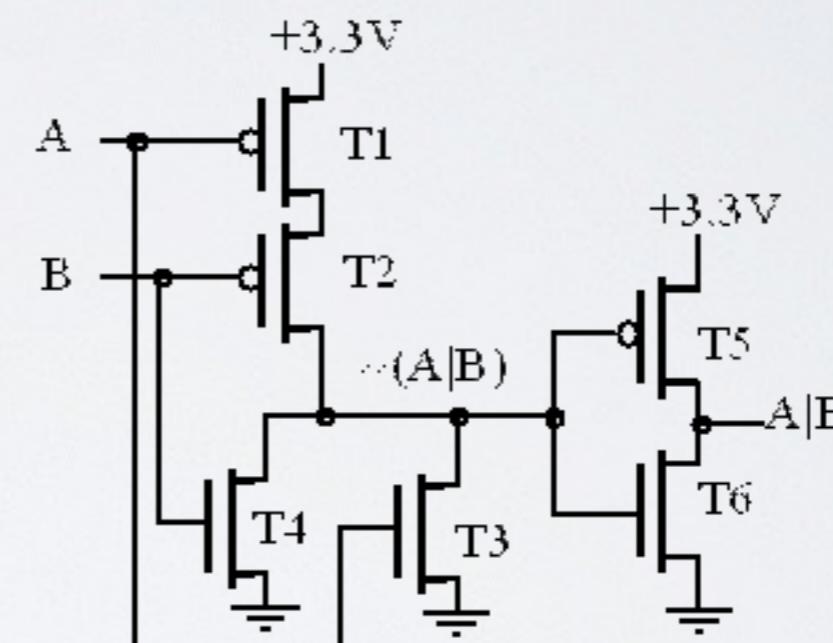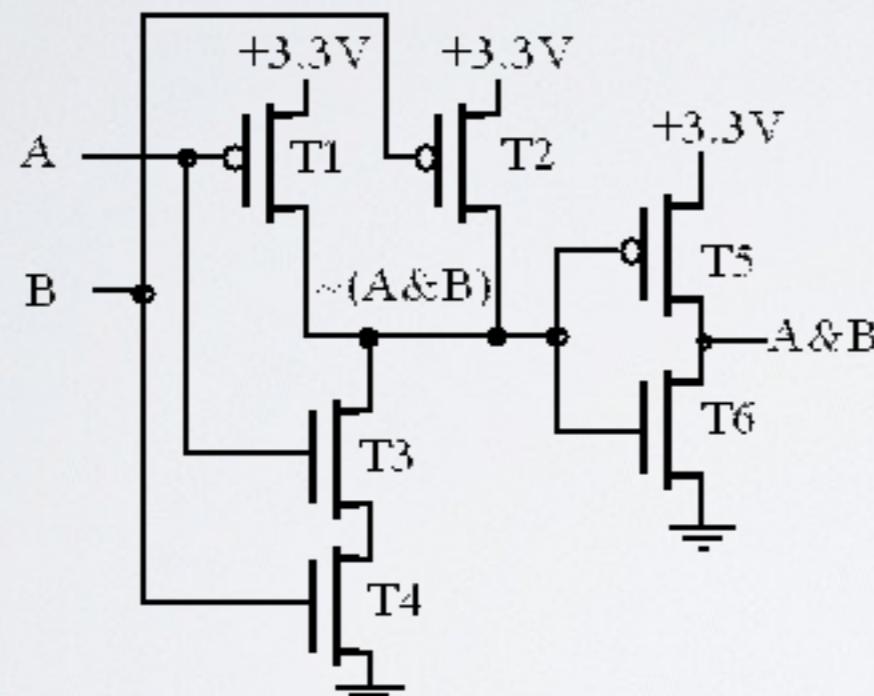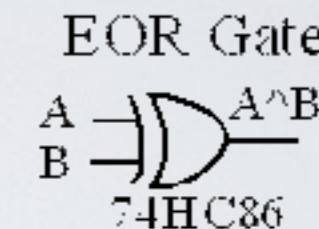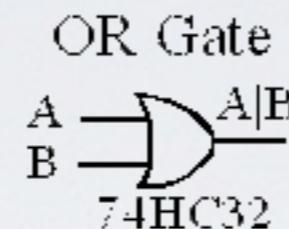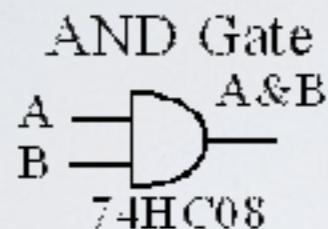

Quelle: J.Valvano (2018)


Flip-Flop (Gated D Latch)

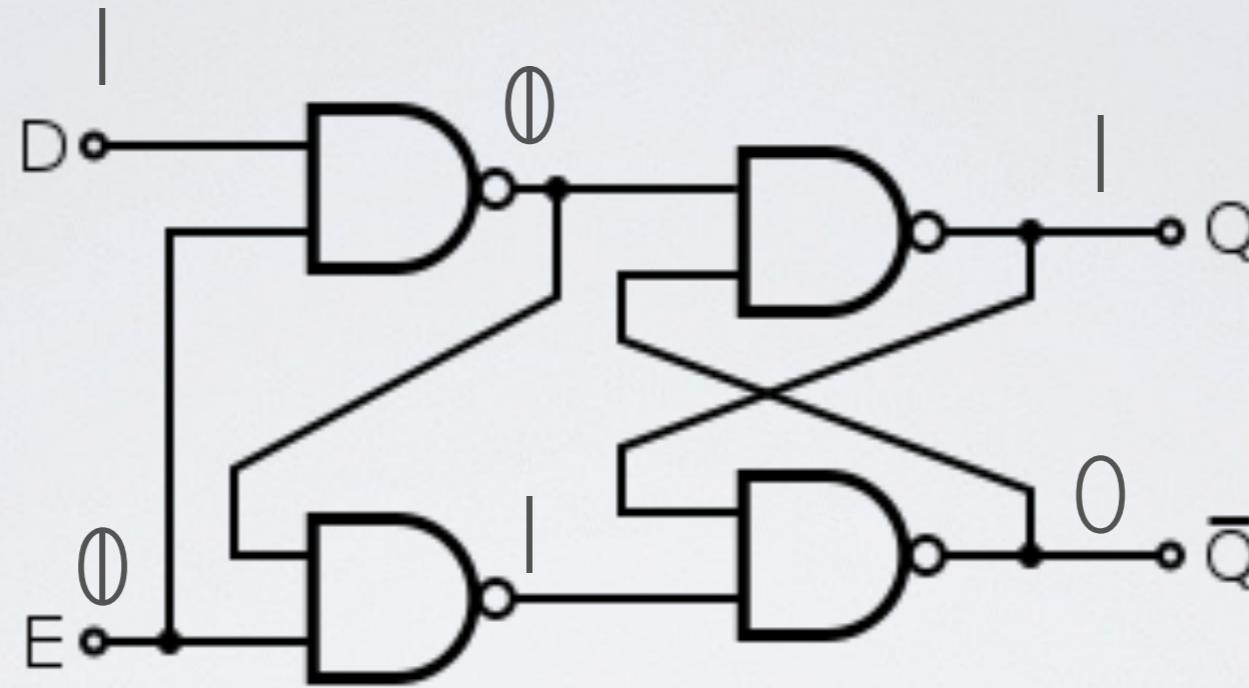

Gated D latch truth table

E/C	D	Q	\bar{Q}	Comment
0	X	Q _{prev}	\bar{Q} _{prev}	No change
1	0	0	1	Reset
1	1	1	0	Set

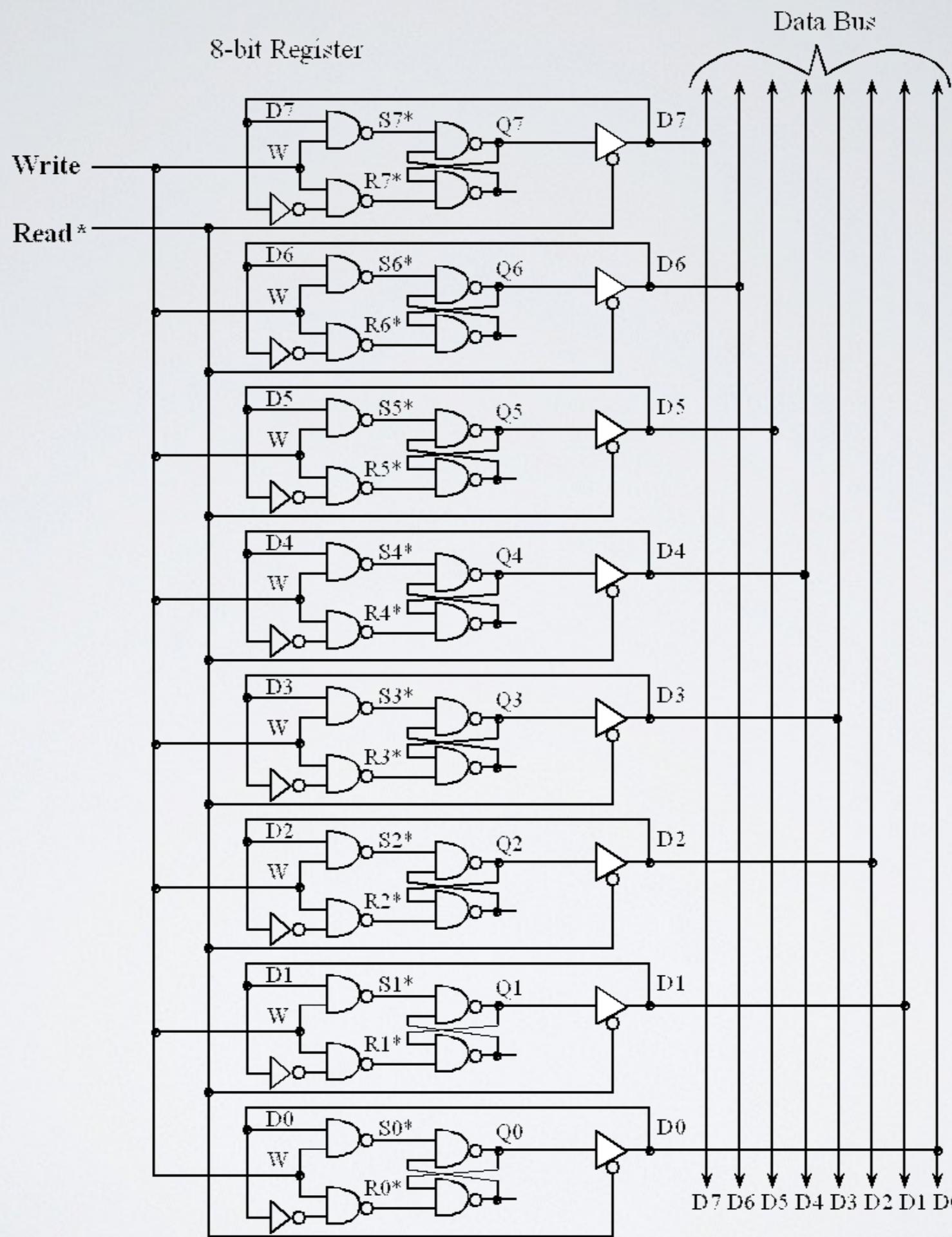Quelle: [https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_\(electronics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics)) [05.08.2018]



Bauelemente im Praktikum (Teil)

Base

- 1x Arduino
- 1x USB Cable
- 1x Breadboard
- 1x Wiring Set
- 1x Project Box

Support

8x Resistor	220	
4x Resistor	1.1k	
4x Resistor	10k	
4x Resistor	100k	
1x Resistor	1m	
1x Resistor	5,1m	
2x Transistor (NPN)		
1x Relay		
1x MOSFET (Power)		
2x Diode (Rectifier)		
1x Diode (Zener)		

Outputs

- 1x Servo Motor
- 1x LED RGB
- 2x LED green
- 2x LED red
- 2x LED yellow
- 1x Piezo Buzzer

Inputs


- 1x Rotary Knob (Potentiometer)
- 2x Push-Button
- 1x Tilt Sensor
- 1x Light Sensor (LDR)
- 1x Temperature Sensor

Attention:



The Temperature Sensor looks almost like the Transistors but is labeled with LM35. It's marked with a white dot on top.

Resistor Code

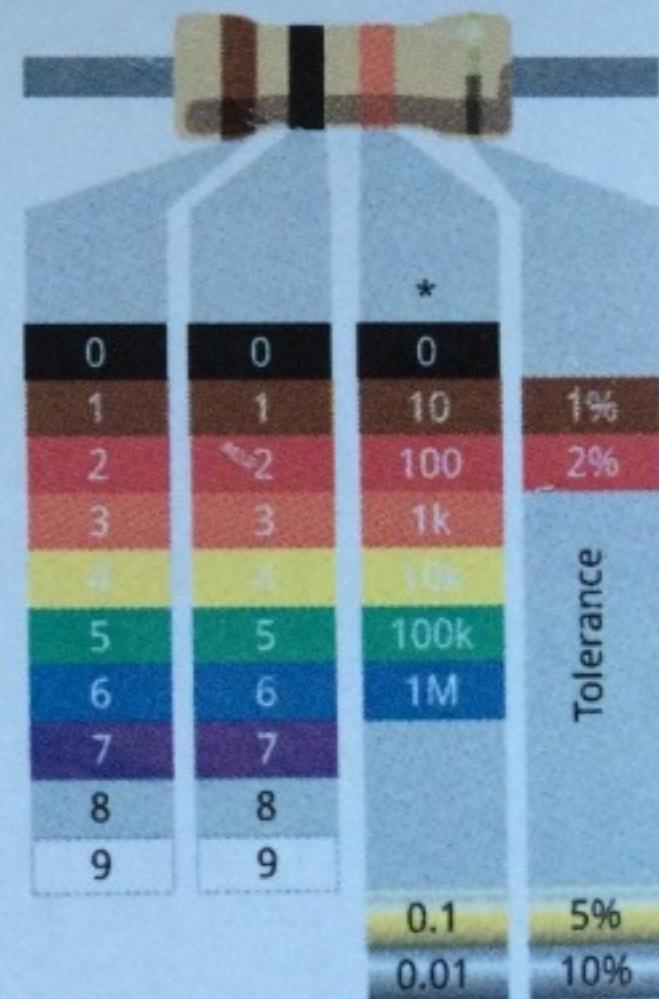


For more information check <http://fritzing.org/starterkit-instructions>

Zusammenfassung

- Kenntnisse über (einige) Grundlagen der Elektrotechnik
 - zum Verständnis von Bauelementen und einfachen Schaltungen
 - für die Anwendung im Praktikum.

Schrittzähler - Teardown

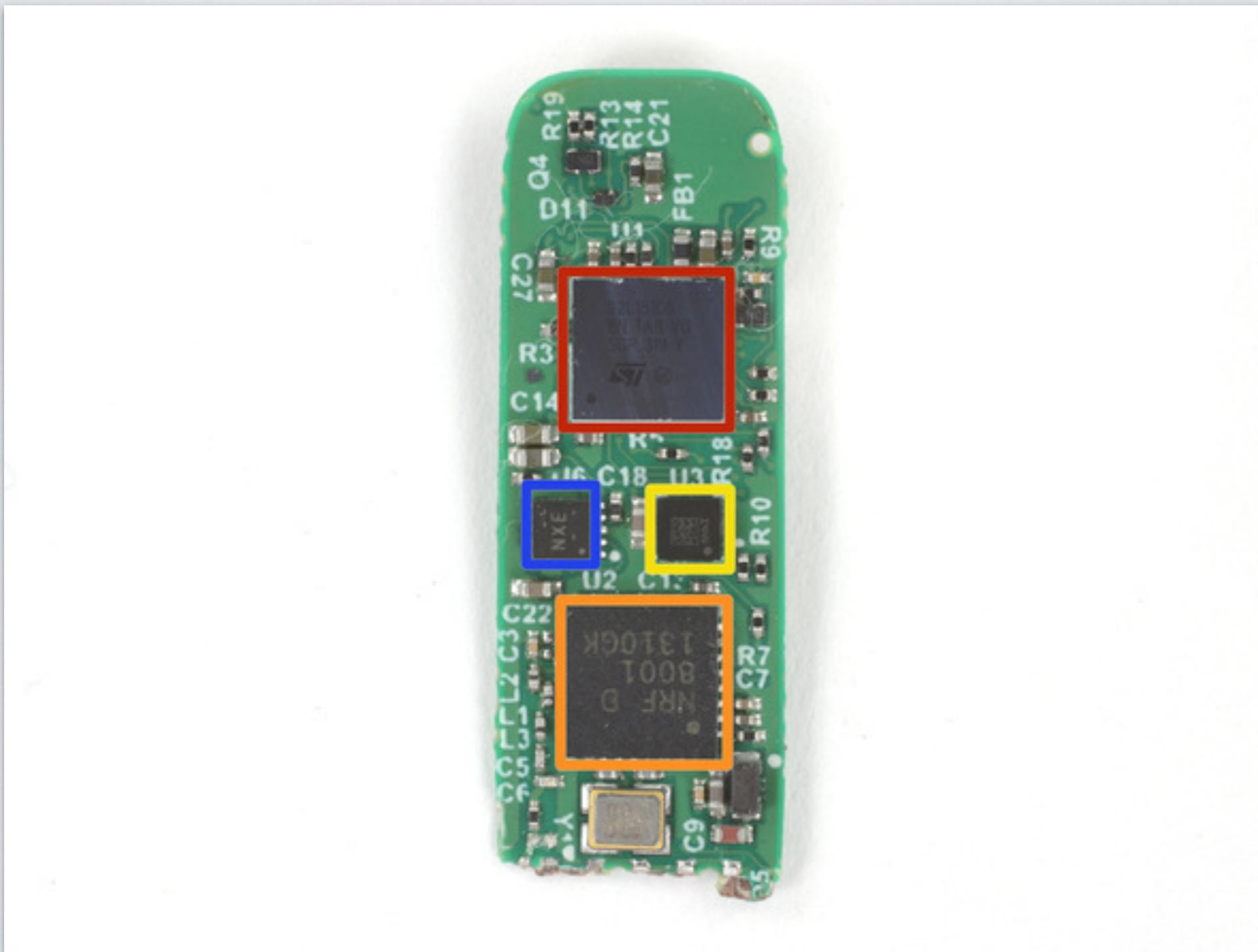

Quelle: <https://de.ifixit.com/Teardown/Fitbit+Flex+Teardown/16050>, Zugriff: 10.04.2016

Literatur

- P. Scherz, *Practical Electronics for Inventors*, 3rd ed. McGraw-Hill, 2013
- J. A. Valvano, http://users.ece.utexas.edu/~valvano/VolumeI/E-Book/C4_DigitalLogic.htm [Zugriff 07.05.2018]
- E. Bartmann, *Die elektronische Welt mit Arduino entdecken*, 2. Auflage, O'Reilly, 2014
- H. Czichos, M. Hennecke, *Hütte. Das Ingenieurwissen*, Springer, 32. Auflage, Springer, 2004